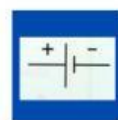
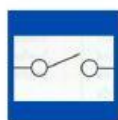
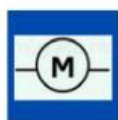


## ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

**คำชี้แจง:** ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพวงจรไฟฟ้า แล้วบอกหลักการของวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า



หน้าที่อุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

ชื่อ-นามสกุล ..... เลขที่ ..... ชั้น .....