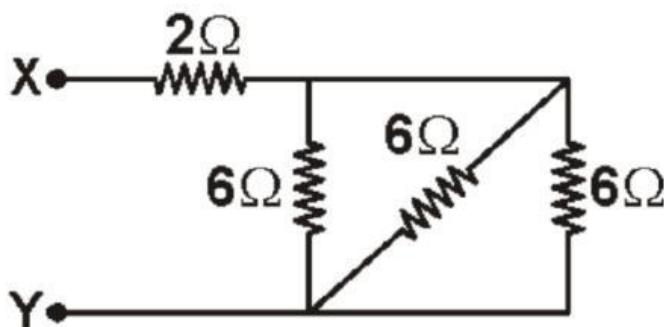



REPASO FÍSICA  
6TO SECUNDARIA

1. DETERMINE EL VALOR DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL SISTEMA ENTRE LOS PUNTOS X y Y, ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA:



- A) 6Ω  
B) 4Ω  
C) 8Ω  
D)  $2/37\Omega$   
E) 9Ω

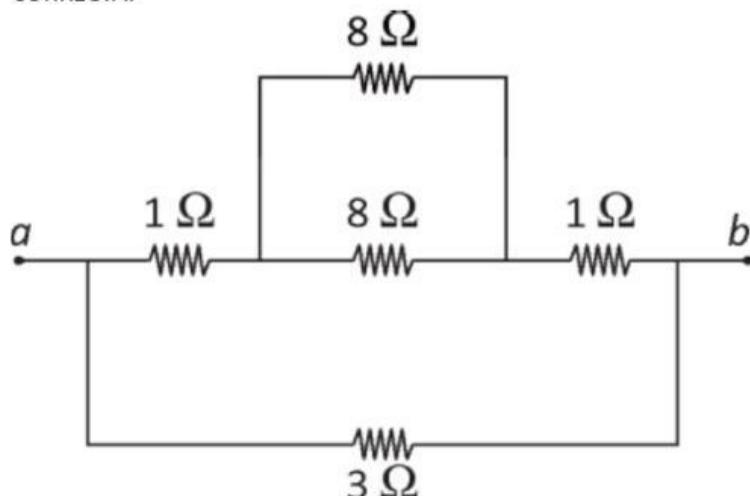2. DETERMINE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL SISTEMA ENTRE A y B, ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA:



- A) 5 Ω  
B) 4 Ω  
C) 1 Ω  
D) 3 Ω  
E) 2 Ω