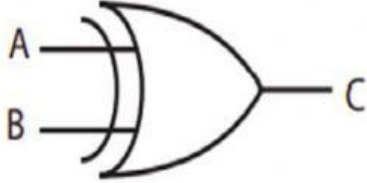


مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات

الصف :

اسم الطالبة:

البوابات المنطقية




اكمل ما يأتي:

1- اسم البوابة:

جدول الحقيقة:

A	B	C
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

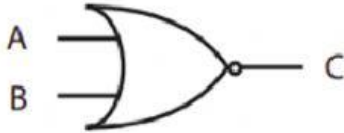


2- اسم البوابة:

جدول الحقيقة:

A	B	C
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

3-اسم البوابة:

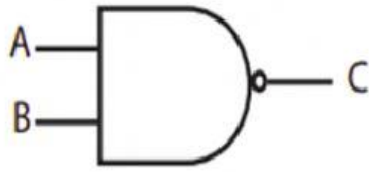

جدول الحقيقة:

A	B	C
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	