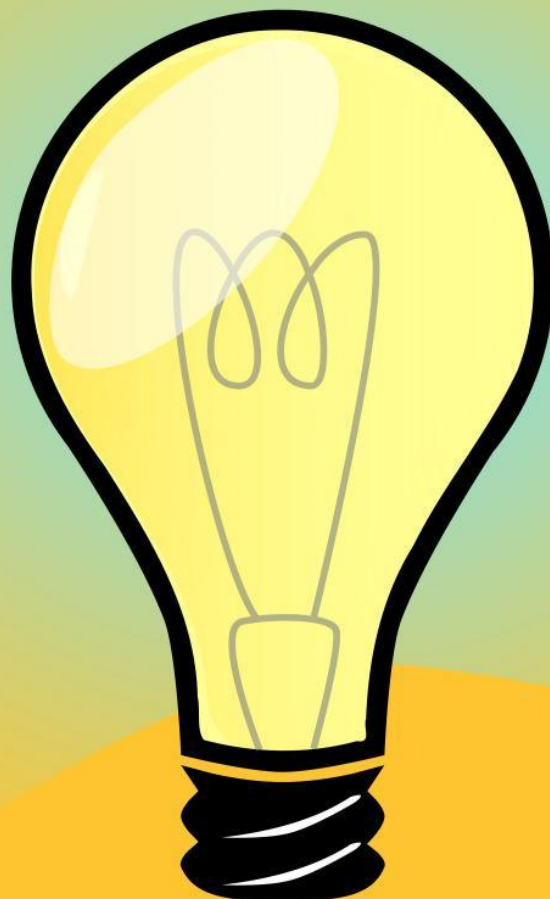


Lembar Kerja Peserta Didik

Rangkaian Listrik



Slamet Tri Widodo, S.Pd.

Perhatikan gambar berikut!

Lengkapi kotak-kotak kosong pada gambar sesuai dengan nama komponen dengan cara menggeser kotak nama komponen di bawah ini!



Kabel

Baterai

Sakelar

Lampu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

Bagaimanaakah proses arus listrik sehingga lampu dapat menyala?


Apa sajakah komponen listrik yang diperlukan supaya senter dapat menyala?

Mengapa rangkaian listrik paralel banyak digunakan di instalasi listrik rumah?

Jawablah dengan menjodohkan sesuai dengan fungsi komponen listrik berikut!



Pemutus dan penghubung arus listrik

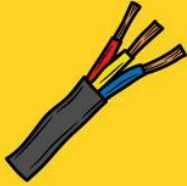

Sumber energi listrik



Penghasil cahaya



Penghantar arus listrik

Selamat mengerjakan!

