

วิทยาศาสตร์
ป.6
ครูดาจูด


ใบงานที่ 3.4

การต่อหลอดไฟฟ้า




1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


1.1 ภาพใดเป็นการต่อหลอดไฟ
แบบขนาน

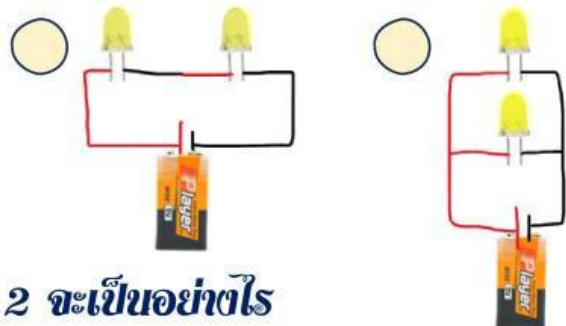

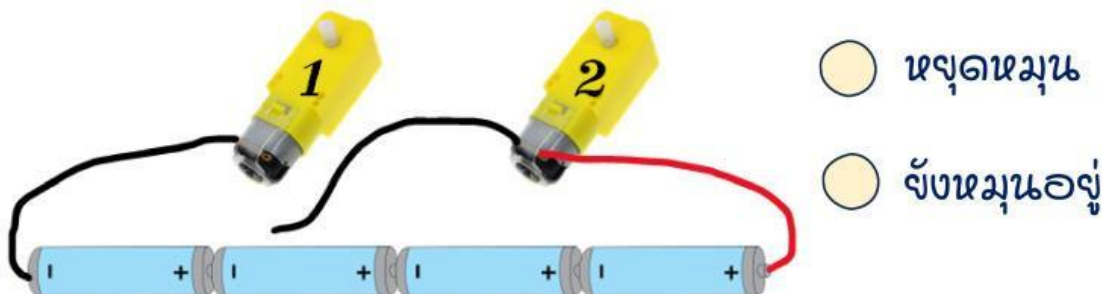
1.2 ถ้าสายมอเตอร์ 1 ขาดมอเตอร์ 2 จะเป็นอย่างไร



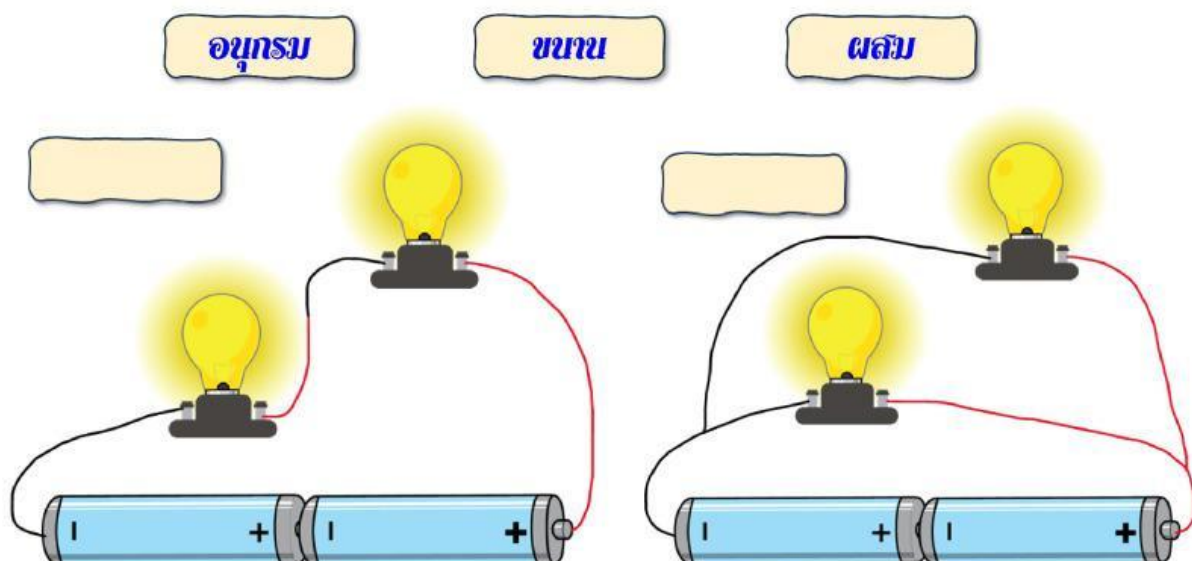2. ให้นักเรียนลากคำตอบที่ถูกต้องวางลงในช่องของรูปภาพ



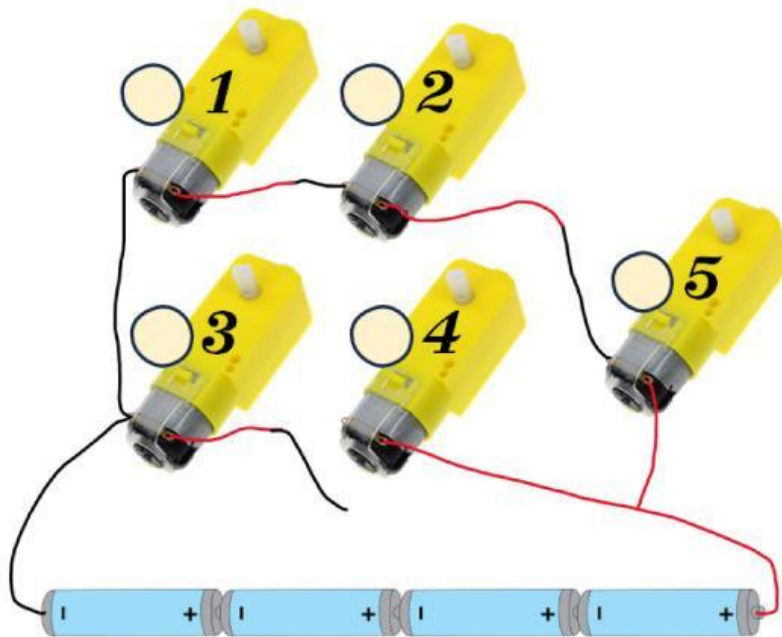3.ให้นักเรียนเลือกภาพหมายเลขชุดเฟืองที่ยังหมุนได้อยู่



4.ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้สอดคล้องกับภาพ

