

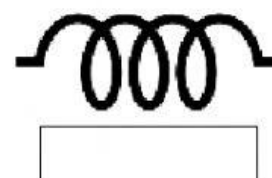
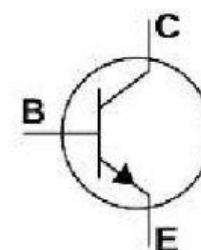
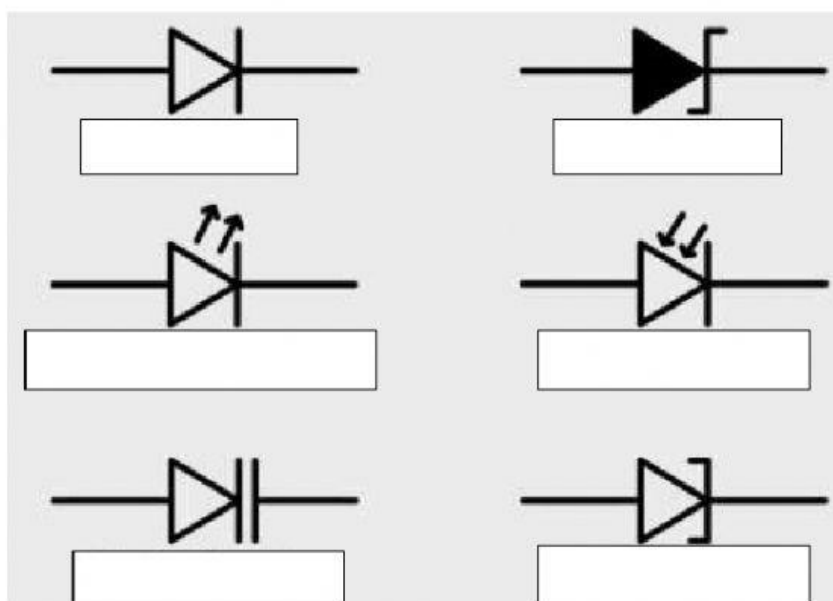
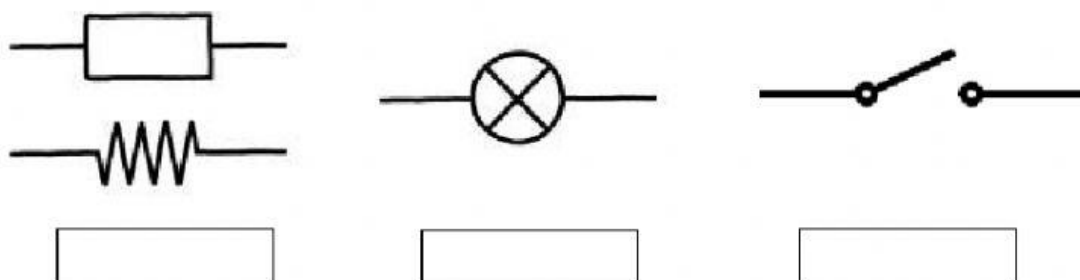


Vježba: "Simboli i shematski crteži"

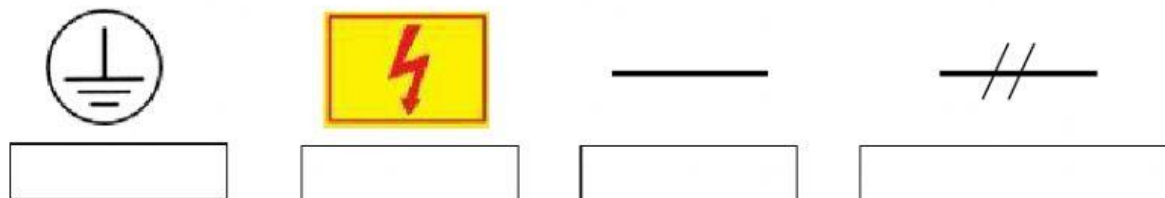1. Upišite nazive simbola za električne vodove i spojeve na slikama:



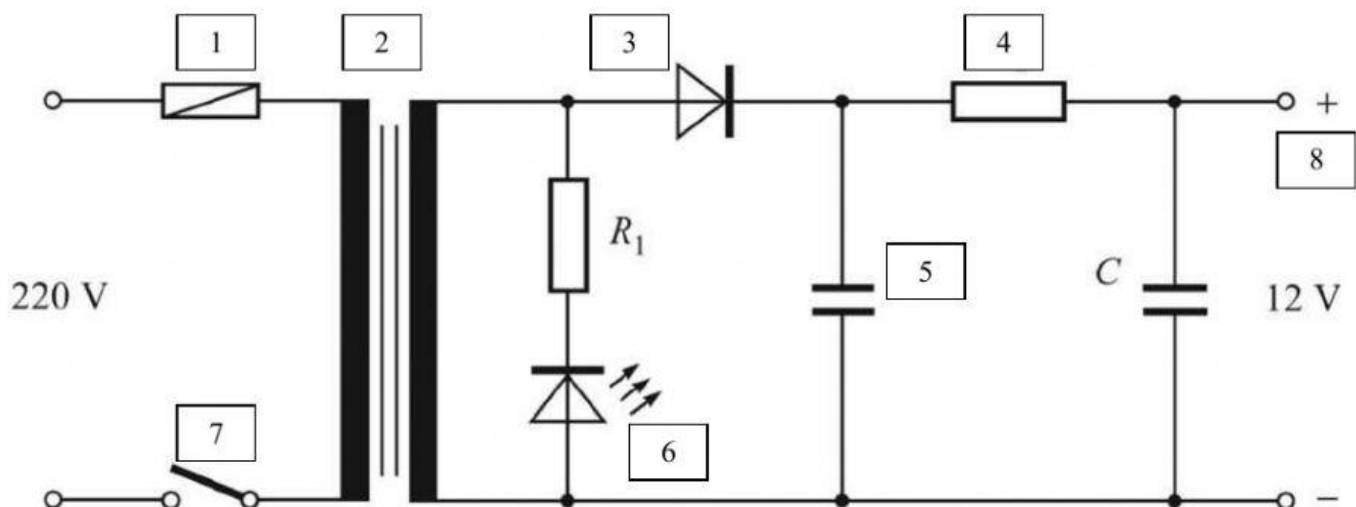2. Za zadanu električnu shemu jednostavnog mrežnog ispravljača upišite značenja simbola zadanih komponentata:



Broj	Značenje simbola
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	