
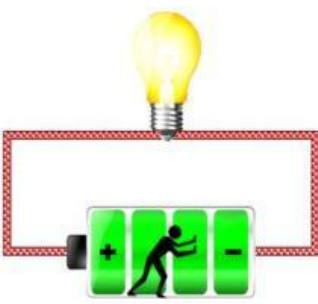
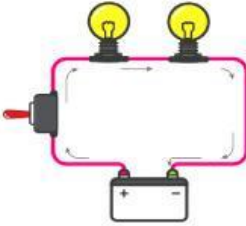
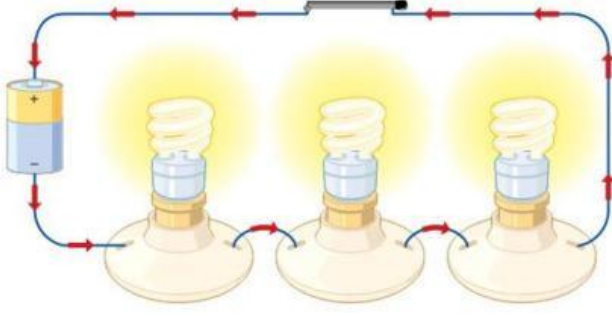


الهدف اسم الطالبة - الصف	ما المقصود بالجهد الكهربائي ؟ الثامن /
1	ما مصدر الجهد الكهربائي في الدائرة ؟  A. المصباح. B. السلك. C. البطارية. D. المفتاح.
2	كمية الطاقة اللازمة لتحريك كولوم واحد من الإلكترونات خلال الدائرة؟  A. الجهد الكهربائي. B. التيار. C. الطاقة. D. الدائرة الكهربائية
3	ما مقدار الجهد الكهربائي لكل مصباح في هذه الدائرة؟  A. يساوي الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة. B. نصف الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة. C. ضعف الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.
4	تحتوي دائرة توالي على 3 مصابيح متطابقة، تعمل بمصدر طاقة كهربائي يبلغ جهده 3V كم يبلغ الجهد الكهربائي لكل مصباح؟  A. 0.5V B. 1V C. 2V D. 3V

5

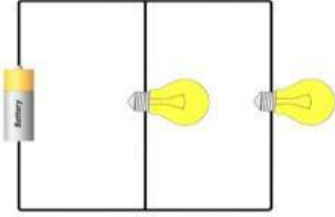ما مقدار الجهد الكهربائي لكل مصباح في هذه الدائرة؟



A. يساوي الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.


B. نصف الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.

C. ضعف الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.

6

تحتوي دائرة توازي على 3 مصابيح متطابقة، تعمل بمصدر طاقة كهربائي يبلغ جهده 3V

كم يبلغ الجهد الكهربائي لكل مصباح؟

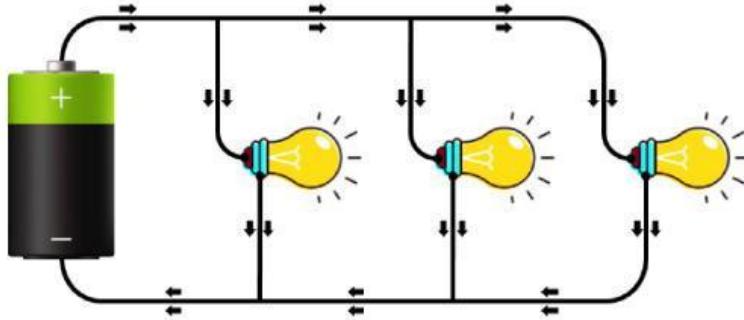

A. 0.5V

B. 1V

C. 2V

D. 3V

7

أي المصابيح التالية تعمل بجهد كهربائي أكبر؟



A. مصباح الدائرة 1 ، لأنه أكثر سطوعاً.

B. مصباح الدائرة 2 ، لأنه أكثر خفوتاً .

C. كلاهما يمتلك نفس الجهد الكهربائي.