

ELETRICIDADE

Física 9.º ano

1. Considere os seguintes símbolos elétricos e associe cada um deles ao nome do componente de circuito;


(A)



(B)



(C)

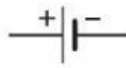

(D)



Lâmpada *

A)

Amperímetro*

B)

Pilha *

C)

Resistência*

D)