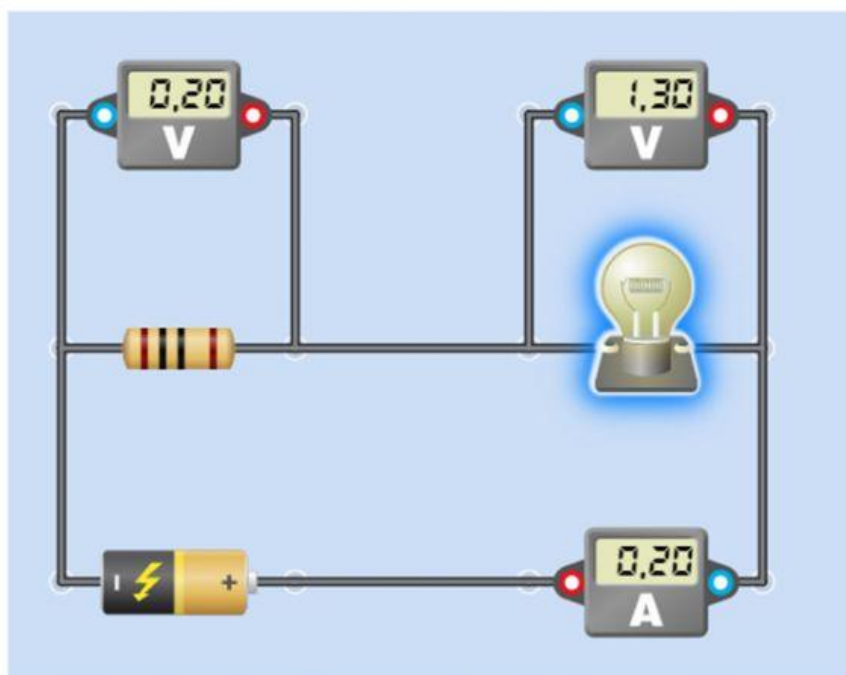


Послідовне з'єднання споживачів



	Значення	Одиниця вимірювання
Сила струму у резисторі, I_p		
Сила струму у лампочці, I_l		
Сила струму в колі, I		
Напруга на резисторі, U_p		
Напруга на лампочці, U_l		
Напруга в колі, U		
Електричний опір резистора, R_p		
Електричний опір лампочки, R_l		
Загальний опір, R		

Висновок (на місце пропусків вставте <, >, =, +, -)

При паралельному з'єднанні споживачів напруга U_1 U_2 U ,

Сила струму I_1 I_2 I