



ورقة عمل تفاعلية

1	ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح عند إضافة خلية أخرى على التوالي في الدائرة الكهربائية؟
A	تقل
B	تزداد
C	لا تتأثر
D	ينطفئ المصباح
2	أي من الحالات الآتية تقلل من شدة إضاءة المصباح في دائرة كهربائية مغلقة؟
A	إزالة المفتاح من الدائرة الكهربائية.
B	توصيل أجزاء الدائرة ببعضها على التوازي.
C	زيادة عدد الخلايا الكهربائية الموصولة على التوالي.
D	زيادة عدد المصابيح الكهربائية الموصولة على التوالي.
3	أي مادة من المواد التالية موصلة جيدة للكهرباء؟
A	الفضة
B	المطاط.
C	الخشب.
D	البلاستيك.
4	أي المواد التالية لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها؟
A	الحديد.
B	الذهب.
C	النحاس.
D	البلاستيك.
5	أي مادة من المواد التالية عازلة للكهرباء؟
A	الذهب.
B	المطاط.
C	النحاس.
D	الألومنيوم.