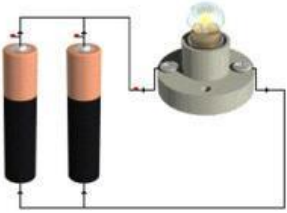
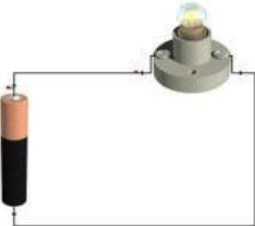
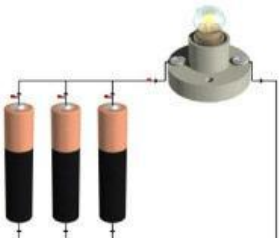
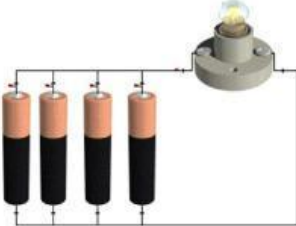
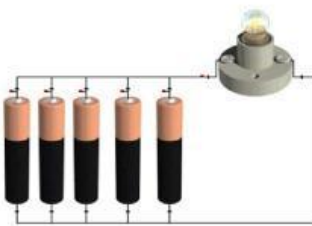


Diagrama	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)	Corriente (A)
		6	
		12	
			5
		2	
			4