

COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

Se encarga de producir la corriente eléctrica.

Transforman la energía química de las sustancias que las componen en energía eléctrica.

Transforman la energía del movimiento en eléctrica.

Son los encargados de conducir la energía eléctrica.

Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía.

Permite o detiene el paso por el circuito.

Indica la cantidad de energía eléctrica que se consume en el circuito.

Interrumpen automáticamente el paso de la corriente si se produce un accidente.