

COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO



Permite o detiene el paso por el circuito.

Interrumpen automáticamente el paso de la corriente si se produce un accidente.

Transforman la energía del movimiento en eléctrica.

Son los encargados de conducir la energía eléctrica.

Se encarga de producir la corriente eléctrica.



Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía.

Indica la cantidad de energía eléctrica que se consume en el circuito.

Transforman la energía química de las sustancias que las componen en energía eléctrica.