

LA CORRIENTE QUE NOS MUEVE

Selecciona la respuesta correcta

SI UN CIRCUITO ESTA CERRADO

La corriente eléctrica no circula y los aparatos funcionan

☐

La corriente eléctrica circula y los aparatos no funcionan

☐

La corriente eléctrica no circula y los aparatos no funcionan

☐

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS TIENEN VARIOS COMPONENTES BÁSICOS

Generador, pilas , dinamos y aparatos receptores

☐

Generador dinamos y aparatos receptores La corriente eléctrica

☐

Generador cables y aparatos receptores

☐

INDICA LA AFIRMACIÓN CORRECTA

La electricidad produce magnetismo

☐

El magnetismo produce electricidad

☐

Las dos respuestas son correctas

☐

POR QUE SE REPELEN LOS POLOS

Por que tienen cargas eléctricas de distinto signo

☐

Por que tiene cargas eléctricas del mismo signo

☐

Ninguna de las opciones es correcta

☐