

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS



1.

Elemento del circuito eléctrico que indica la cantidad de energía eléctrica que se consume en el circuito.


A. Dinamos

B. El contador

C. Generador



2.

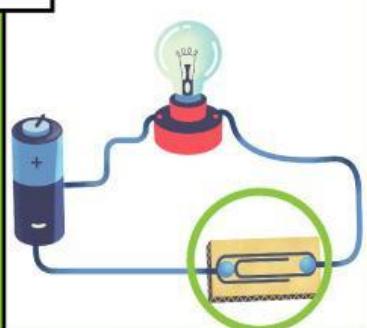

Identifica el elemento señalado.

A. Diferencial

C. Cables

B. Generador

D. Interruptor

3.

La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas.

A. Verdadero

B. Falso



4.

Los elementos de protección o diferenciales reanudan automáticamente el paso de la corriente si se produce un accidente.

A. Verdadero

B. Falso

5.

Los componentes básicos de un circuito eléctrico son:

A. Generador, cables, interruptor y contador

B. Generador, cables, interruptor y receptores