

L'ELECTRICITAT

1.- MARCA ELS ELEMENTS QUE NECESSITEM PER FER UN CIRCUIT ELÈCTRIC.



RELACIONA CADA DIBUIX AMB EL SEU SÍMBOL



MOTOR



BOMBETA



PILA




INTERRUPTOR



CABLE

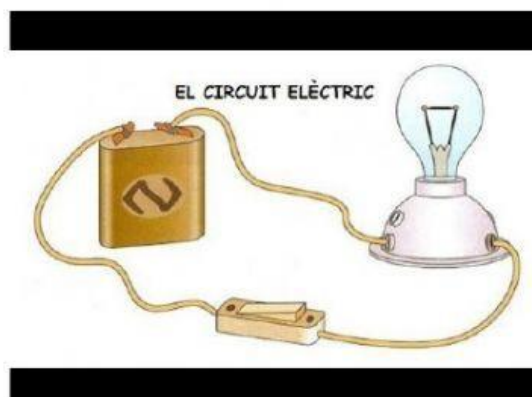IDENTIFICA ELS ELEMENTS QUE SURTEN EN AQUEST CIRCUIT



--