

ورقة عمل في موضوع الفيزياء
الاسم:

1. صل بين المكونات الأساسية للدائرة و الصورة المناسبة لها ؟




مصدر الطاقة الكهربائية

جهاز كهربائي

موصل الكهرباء

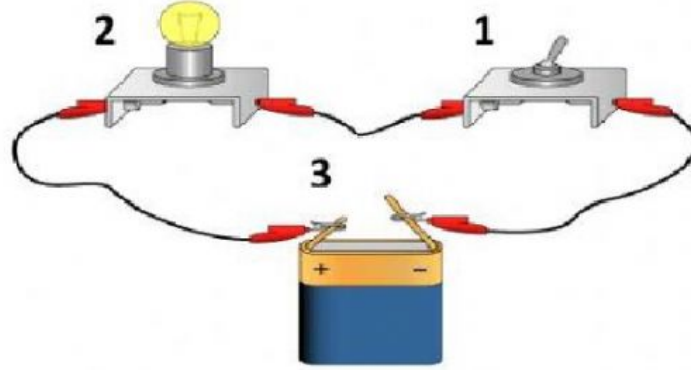2. استخدم شكل الدائرة الكهربائية البسيطة للإجابة عن الأسئلة التالية :



مصدر التيار الكهربائي في الدائرة هو رقم .

نغلق الدائرة الكهربائية و نفتحها بواسطة رقم

الجهاز الكهربائي في الدائرة الكهربائية هو رقم

3- في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟

