



COLEGIO DE BACHILLERATO "LEOVIGILDO LOAYZA LOAYZA"

Avda. Loja José Joaquín de Olmedo

Correo Electrónico: leovigildoll@hotmail.com






REFUERZO CIRCUITOS INTEGRADOS CON COMPUERTAS LÓGICAS Período escolar 2023 – 2024

Estudiante:		Nivel:	Bachillerato Técnico
Docente:	Iliana Elizabeth Ulloa Tello	Curso:	PRIMERO
FIP:	INFORMÁTICA	Paralelo:	"A"
Asignatura:	SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES	Fecha:	

"Sin estudiar enferma el alma" (Séneca)

INSTRUCCIONES	<ul style="list-style-type: none">✓ El examen está valorado en 10 puntos.✓ No se permite realizar tachones, conversar con compañeros.✓ El tiempo máximo del examen es de 60 minutos.✓ Prohibido contestar con lápiz y utilizar corrector	CALIFICACIÓN	
---------------	---	--------------	--

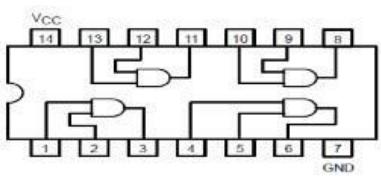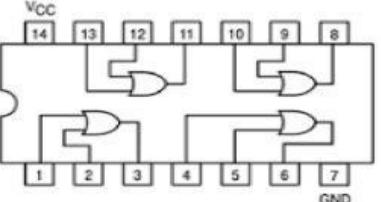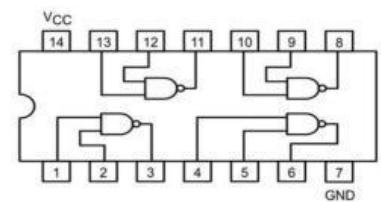Evaluación de base estructurada	Puntos
<p>1. ¿Responda VERDADERO o FALSO?</p> <p>El circuito integrado 74LS08 AND contiene 4 compuertas lógicas</p> <p>()</p> <p>El PIN 7 GND del integrado 74LS08 AND se conecta a positivo en un proteboard</p> <p>()</p>	4,0 ptos.
<p>2. Enlaza con la respuesta correcta</p> <p> 74LS00</p> <p> 74LS08</p> <p> 74LS32</p>	3,0 ptos.

<p>3. Selecciona la respuesta correcta. Sobre la fórmula del circuito integrado 74LS02 NOR</p> <p>a. $F=A*B$ b. $F=A + B$ c. $F= \overline{A} + B$ d. Ninguna de las anteriores</p> <p>Respuesta Correcta: -----</p>	
<hr/> <p>DOCENTE Iliana Elizabeth Ulloa Tello</p>	<hr/> <p>VICERRECTOR MGS. Servio Ramírez</p>

Ministerio
de Educación

