

THỬ LÀM BÀI TRÊN LIVE WORKSHEETS

Cho các cụm từ sau, hãy sắp xếp chúng phù hợp để có cấu trúc chung của mạch điện: Nguồn điện; Truyền dẫn/đóng cắt/điều khiển và bảo vệ; Tải tiêu thụ điện

