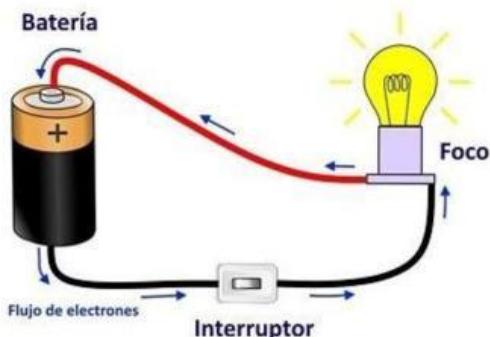




Curso: 1 BGU Paralelo: Nombre:

1) ¿Cuál de las siguientes imágenes será un circuito eléctrico?



Espinoza Castro
Espinoza Mirabá

2) Magnitudes fundamentales

Une según corresponda

Voltaje

I

Resistencia

R

Intensidad de corriente

V

3) Ley de Ohm

Arrastra el símbolo al triángulo en el lugar que corresponde




Completa el triángulo de
la LEY DE OHM

V
I
R



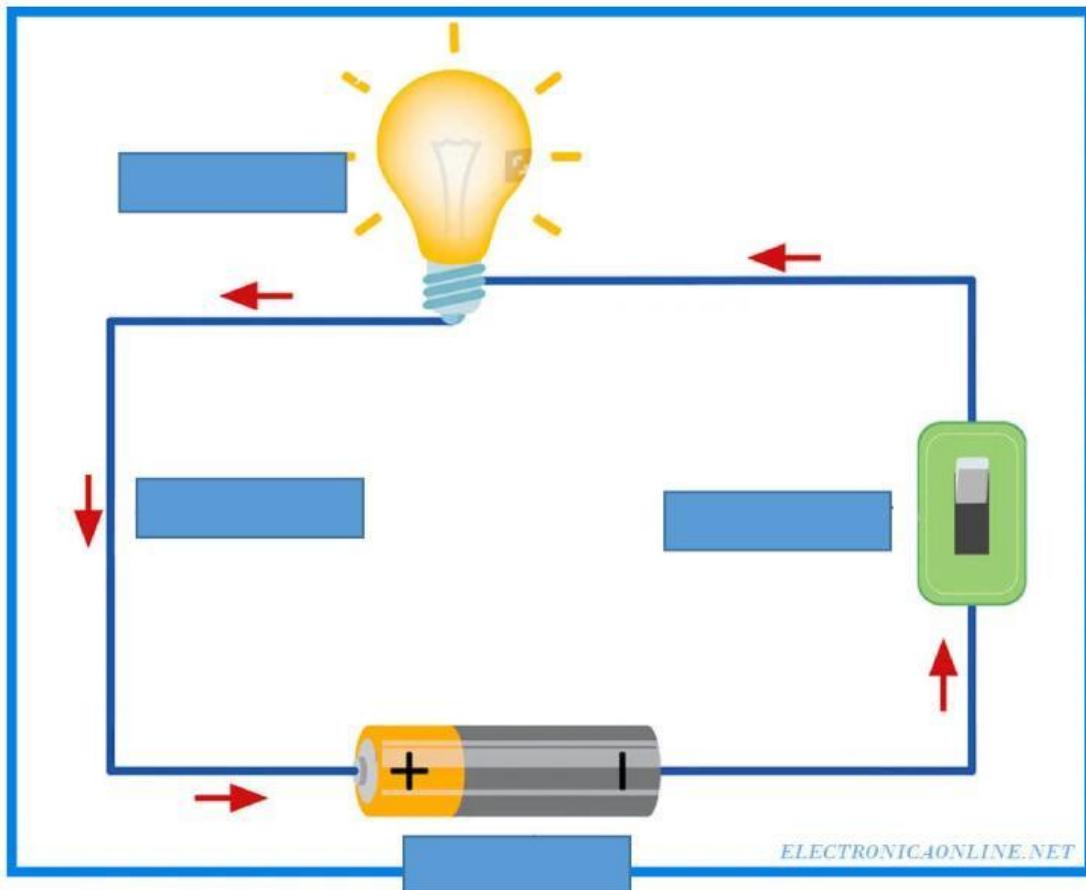4) Circuito Eléctrico.

Arrastra el nombre de los componentes del circuito eléctrico al lugar donde corresponden.



Bombilla

Cable

Interruptor

Bateria