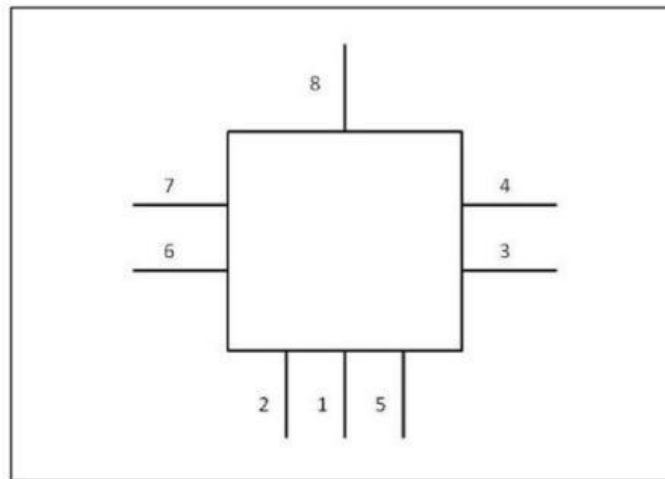


LATIHAN

3.4.3 MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM KAWALAN DENGAN BETUL.

1. Rajah di bawah menunjukkan simbol komponen litar bersepadu pemasa 555. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, namakan fungsi bagi terminal yang bernombor **1,4, 6 dan 8**.



Rajah 1

Terminal	Fungsi
1	
4	
6	
8	

2. Sistem kawalan mempunyai komponen-komponen khas yang beroperasi. Nyatakan **dua** komponen sistem kawalan.
 - i).....
 - ii).....

3. Litar Bersepadu (Integrated Circuit) merupakan gabungan komponen elektronik yang terdiri daripada?

- i).....
- ii).....
- iii).....
- iv).....

4. Berdasarkan **Rajah 2** di bawah, apakah **fungsi komponen** tersebut?



Rajah 2

Fungsi :

5. Berdasarkan Rajah 3 di bawah **namakan komponen** tersebut dan **apakah fungsinya**?



Rajah 3

Nama komponen :

Fungsi :