

Elementos de un circuito eléctrico

Fotocopiable

4

Nombre:


Grado:

Fecha:

1. **Completa** las definiciones de los elementos de un circuito eléctrico.

Fuente de energía:

Conductores:

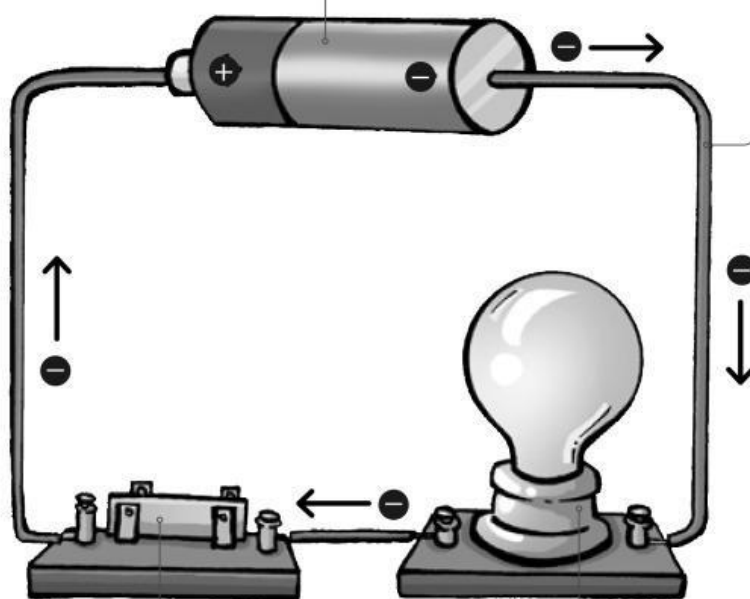

Interruptor:

Receptores:
