
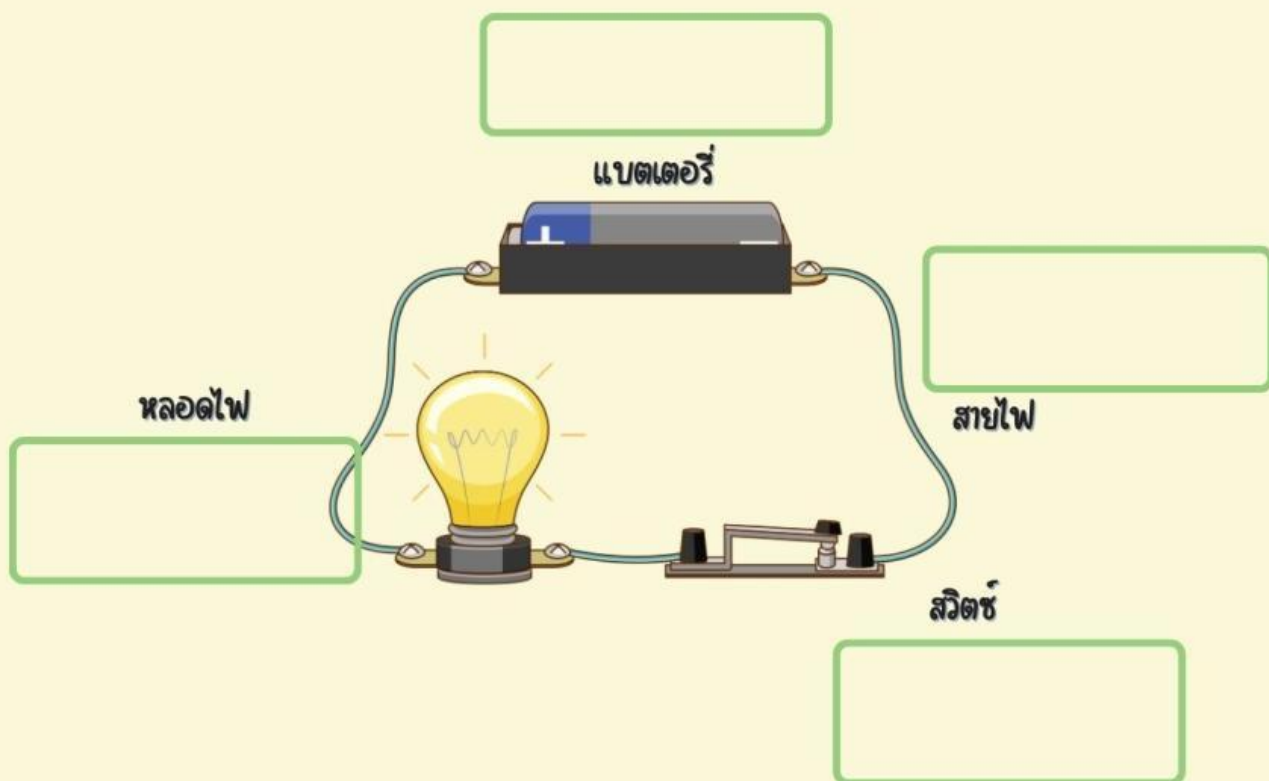


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

ชื่อ - สกุล

การ.ตำบล.....

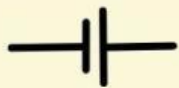▶ ให้เลือกสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน



▶ ให้เลือกถูกสำหรับข้อความที่ถูกต้อง และเลือกผิดสำหรับข้อความที่ผิด

- การต่อวงจรหลอดไฟแบบอนุกรมถ้าถอดหลอดไฟออก 1 ดวงหลอดที่เหลือจะดับหมด
- หลอดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบของวงจรที่ทำหน้าที่เป็น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
- การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ทำให้หลอดไฟสว่างกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน
- การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน เป็นการต่อวงจรแบบขนาน