

Label the circuit below using the words in the list.
使用列表中的词来标记下面的电路。

Battery	Light bulb	Switch	Wire
---------	------------	--------	------

