

INSTITUTO GUBERNAMENTAL POLIVALENTE

VILLA DE SAN FRANCISCO

MODULO OCUPACIONAL EN ELECTRICIDAD

SEPTIMO GRADO

Nombre: _____ fecha: __/__/__

Profesor: _____

SELECCIÓN ÚNICA (8%)

- Elementos eléctricos del circuito simple
 - Martillo
 - Lámpara
 - Cable
 - b y c son correctas
- Tipos de circuito simple
 - Serrucho
 - Potencia eléctrica
 - Timbre con pulsador
 - Seguridad e higiene
- Es un tipo de circuito
 - Pista de carreras
 - Seguridad
 - Ámbar
- Empalme que se hace al conectar un portalámpara
 - Western
 - Espiga
 - a y b son incorrectas

SELECCIÓN ÚNICA (7%)

Ubique el dibujo o el símbolo en el circuito que corresponda

