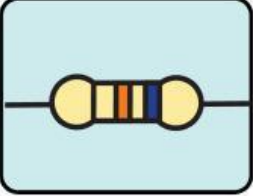


EVALUACIÓN ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO GRADO 7



En esta evaluación, se presentarán imágenes de varios elementos de un circuito eléctrico. Tu tarea es seleccionar el nombre y tipo correcto para cada elemento, utilizando las listas desplegables proporcionadas.

ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO (Generador, Conductor, Receptor, de Maniobra o de Control, de Protección)
		
		
		
		
		

EVALUACIÓN ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO GRADO 7



En esta evaluación, se presentarán imágenes de varios elementos de un circuito eléctrico. Tu tarea es seleccionar el nombre y tipo correcto para cada elemento, utilizando las listas desplegables proporcionadas.

ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO (Generador, Conductor, Receptor, de Maniobra o de Control, De Protección)
		
