

ورقه عمل تقاعليه

صلي الكلمه المناسبه من العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني:

(أ)

البطاريه

(ب)

تنقل الكهرباء بين باقي
مكونات الدائره

أسلاك توصيل

مصدر الطاقه الكهربائيه

المصباح الكهربائي

فتح و غلق الدائره

المفتاح الكهربائي

يزودنا بالضوء