

NAME: _____

NO: _____

ELECTRIC CIRCUIT

วงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนความหมายของรูปภาพต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

