

Nama:

Kelas:

Sila jawab semua soalan yang tertera di bawah.

1.

Apakah yang dimaksudkan dengan parameter elektrik?

2.

Apakah formula bagi pengiraan arus?


3.

Apakah formula bagi pengiraan
rintangan?

4.


Apakah formula bagi pengiraan voltan?

5.

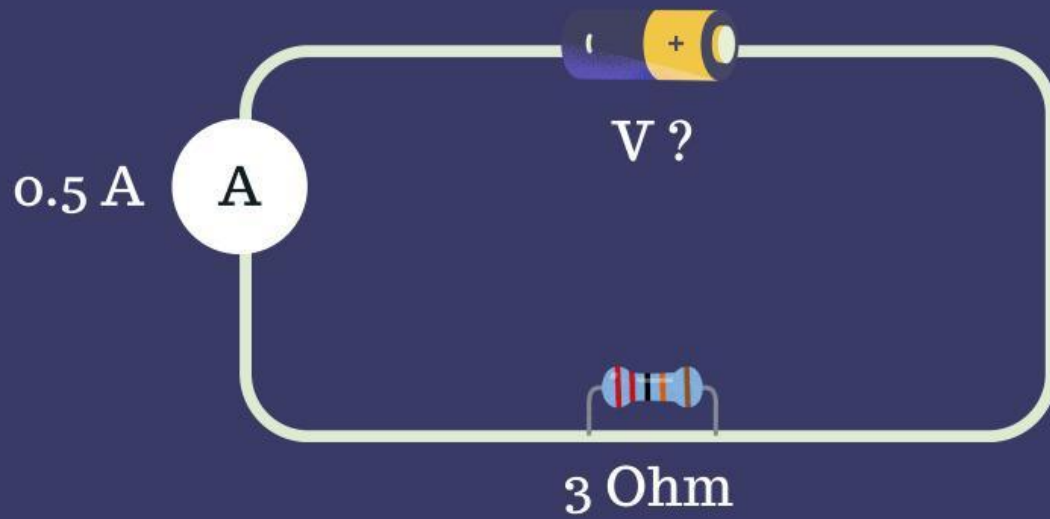


Berapakah nilai **voltan** bagi litar ini?

6.

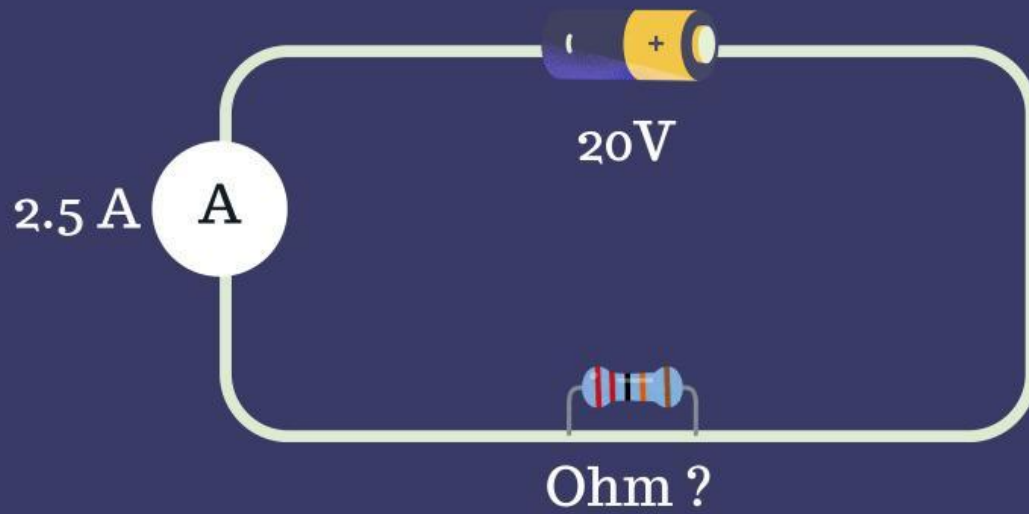


Berapakah nilai Rintangan bagi litar ini?

7.

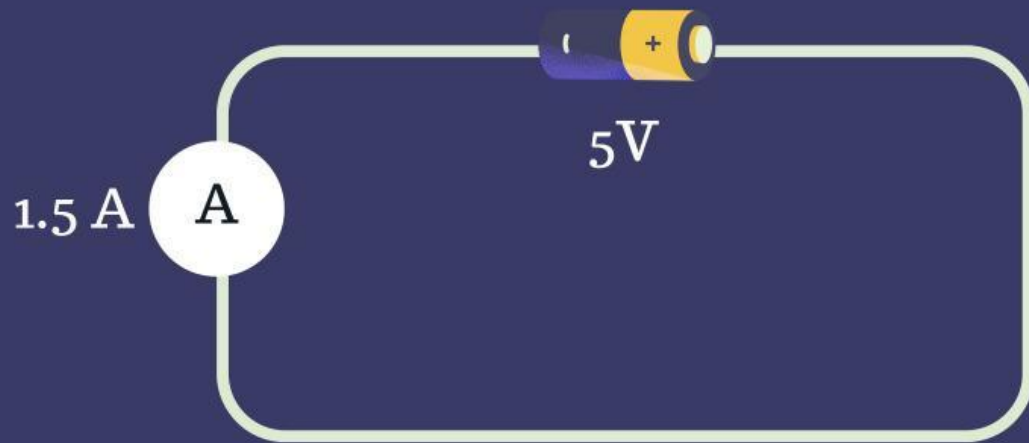


Berapakah nilai **Kuasa** bagi litar ini?

8.

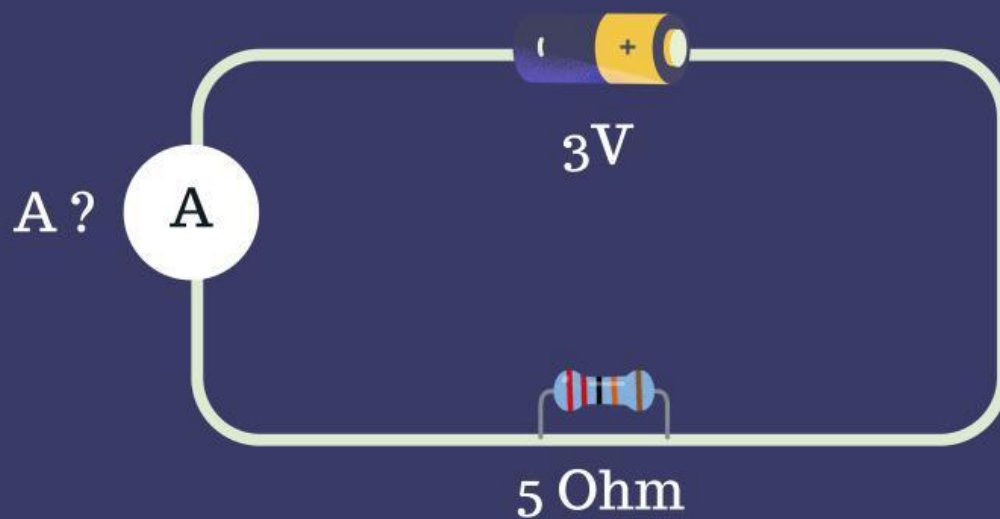


Berapakah nilai **Arus** bagi litar ini?

9.

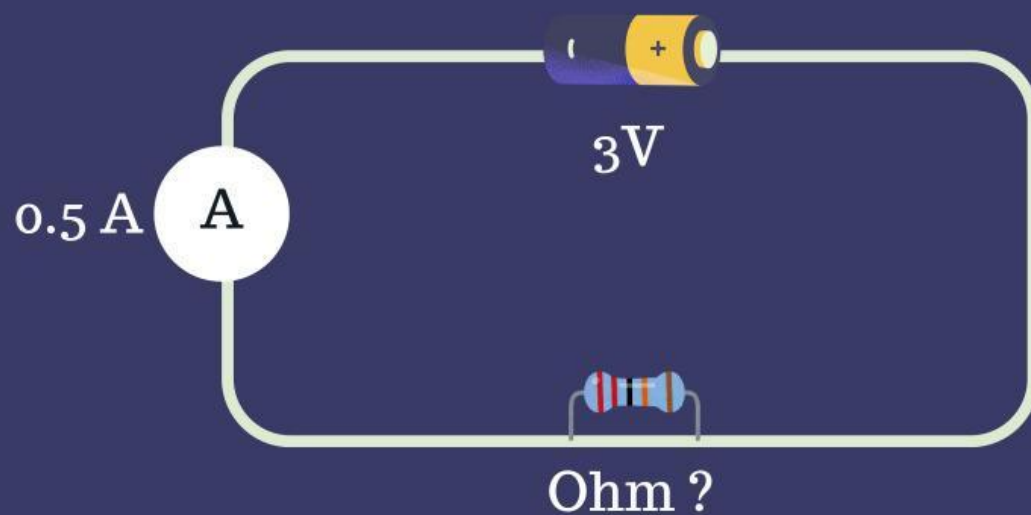

Berapakah nilai Rintangan bagi litar ini?

10.

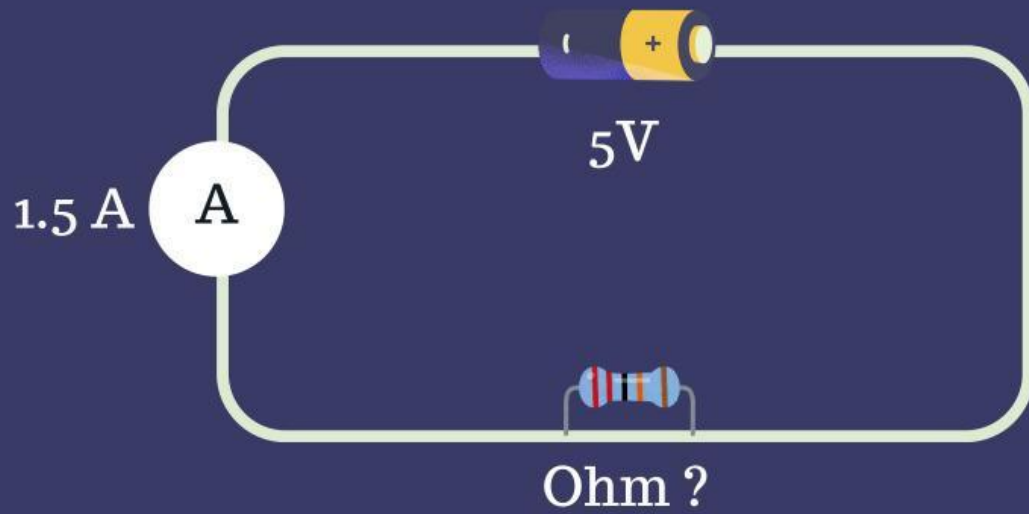

Berapakah nilai Rintangan bagi litar ini?