

# Circuitos

I Escribe las unidades (la palabra completa) de:

a) Resistencia: \_\_\_\_\_


b) Intensidad de corriente: \_\_\_\_\_

c) Diferencia de potencial (voltaje): \_\_\_\_\_

II Resuelve los ejercicios, escribe los resultados truncando a décimos.

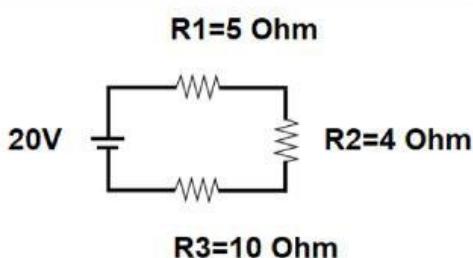a) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada.


En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.



$$R_t = \boxed{\quad} \quad V_t = \boxed{\quad} \quad I_t = \boxed{\quad}$$
$$V_1 = \boxed{\quad} \quad I_1 = \boxed{\quad}$$
$$V_2 = \boxed{\quad} \quad I_2 = \boxed{\quad}$$
$$V_3 = \boxed{\quad} \quad I_3 = \boxed{\quad}$$

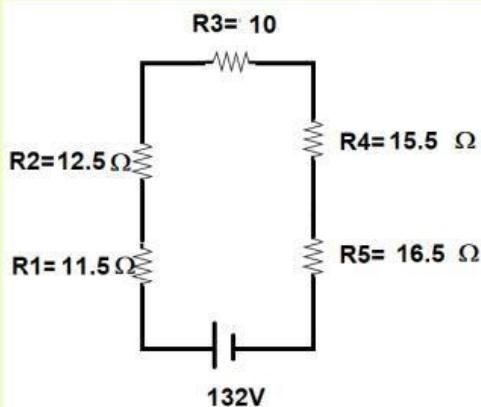b) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada.

En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.



$$R_t = \boxed{\quad} \quad V_t = \boxed{\quad} \quad I_t = \boxed{\quad}$$
$$V_1 = \boxed{\quad} \quad I_1 = \boxed{\quad}$$
$$V_2 = \boxed{\quad} \quad I_2 = \boxed{\quad}$$
$$V_3 = \boxed{\quad} \quad I_3 = \boxed{\quad}$$