

LEMBAR KERJA PESERDA DIDIK

RANGKAIAN LISTRIK SERI, PARAREL DAN CAMPURAN



kelas :



Langkah-Langkah Kegiatan

1. Tontonlah video tentang materi rangkaian listrik seri dan paralel!.
2. Bacalah setiap soal dengan baik dan benar!.
3. Jawablah soal dengan baik dan benar!.
4. Tanyakan kepada guru jika mengalami kendala!.









Perhatikan Video Dibawah Ini!

Kerjakan Soal Dibawah Ini!

1. Setelah mengamati Video, rangkaian listrik yang dijelaskan adalah dan ...

Jawaban

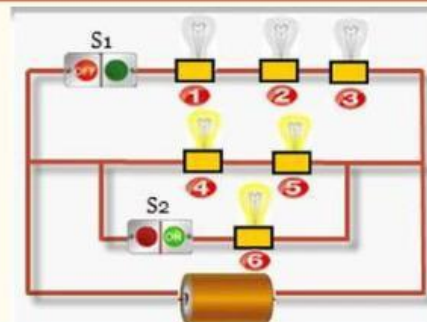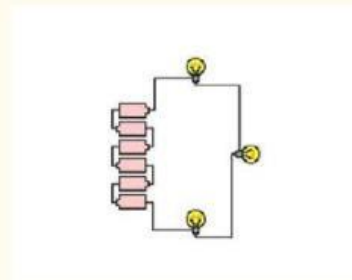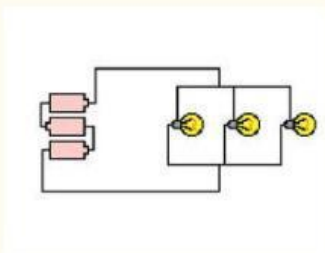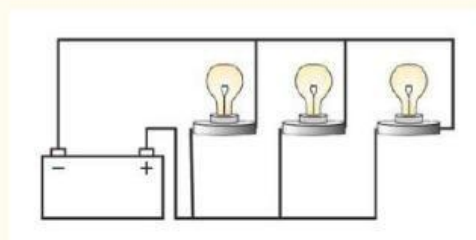2. Tentukan nama dari rangkaian listrik dibawah ini!



3. Tentukan pasangan yang sesuai!



**super energi
listrik**



**penghantar
arus listrik**



**tempat memasang
lampu dan
menyambungkan
ke kabel listrik**



**sumber
cahaya**

Kesimpulan

Berikan respon kalian setelah belajar hari ini!

☐☐☐