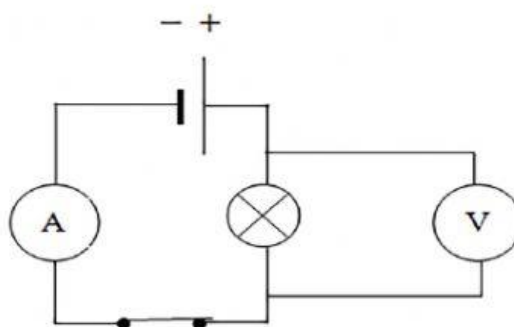


Nume, Prenume _____ clasa _____

Lucrare de laborator „Măsurarea puterii unui bec”

Resurse materiale:

- ❖ Sursă de curent
- ❖ Consumator (bec)
- ❖ Voltmetru
- ❖ Ampermetru
- ❖ Rezistență variabilă
- ❖ Întrerupător
- ❖ Fire de conexiune



Mod de lucru

- ❖ Se realizează circuitul
- ❖ Se închide întrerupătorul
- ❖ Se citesc tensiunea (U) și intensitatea (I) ,pentru diferite trepte de rezistențe
- ❖ Rezultatele se trec în tabelul de date
- ❖ Se calculează puterea
- ❖ Se interpretează rezultatele

Nr.	U, V	I, A	P, W	$\Delta P, W$	$\epsilon, \%$
1					
2					
3					
Val.medie					