

Nama :
1.
2.

Kelas :

LKPD INFORMATIKA EKSPRESI DAN OPERASI LOGIKA

Terdapat sebuah rangkaian logika seperti berikut untuk menyalaakan lampu



Berikut aturan yang berlaku

- Segitiga hanya akan mengaliri listrik jika KEDUA kabel yang masuk mengaliri listrik
- Kotak akan mengalirkan listrik jika hanya SATU kabel saja yang masuk mengaliri listrik

Answer the questions below.

Tombol mana saja yang harus ditekan agar lampu dapat menyala?

Bagaimanakah cara kalian menyelesaikannya?

Diskusikan bersama rekan sebangkumu!

Jika sudah menemukan jawaban, telusuri juga peluang jawaban lainnya.

Selamat mencoba!