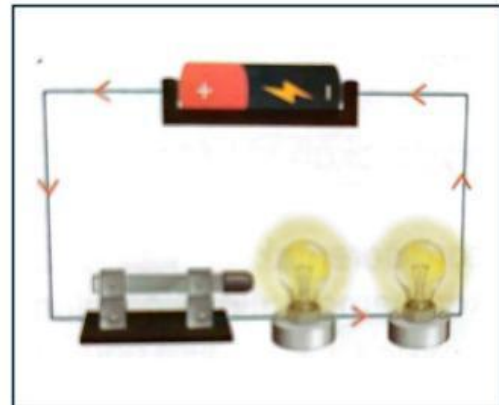


SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH
PDPR
TAHUN 5 / SEPTEMBER 2024
TOPIK : LITAR ELEKTRIK

A) Kenal pasti dan tuliskan susunan mentol di bawah



Mentol disusun secara:



Mentol disusun secara:

B) Padankan pernyataan yang benar.

Mentol disusun dalam bentuk
satu rantai

Mentol disusun dalam bentuk
cabang yang selari antara satu
sama lain

Lebih daripada satu laluan
untuk arus elektrik mengalir


Satu laluan untuk arus mengalir

Litar bersiri


Litar selari

C) Pilih litar yang mempunyai mentol yang lebih cerah.

1.

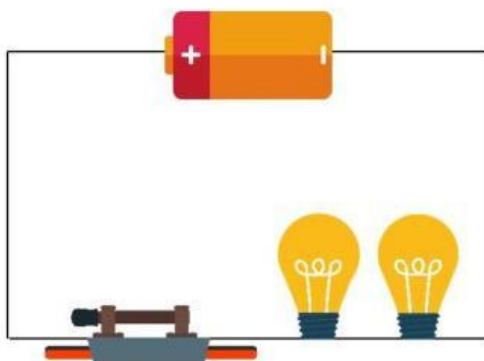


Litar X

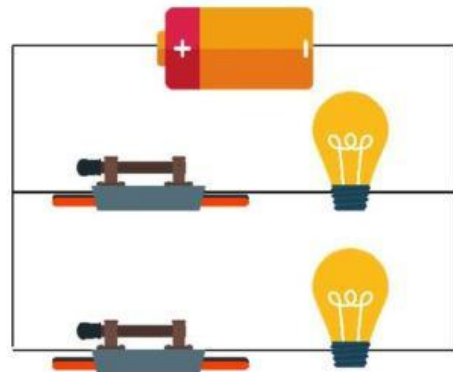


Litar Y



2.

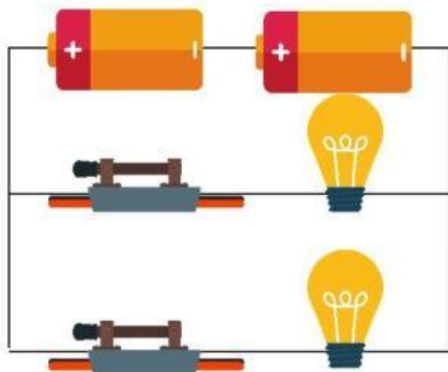

Litar Z

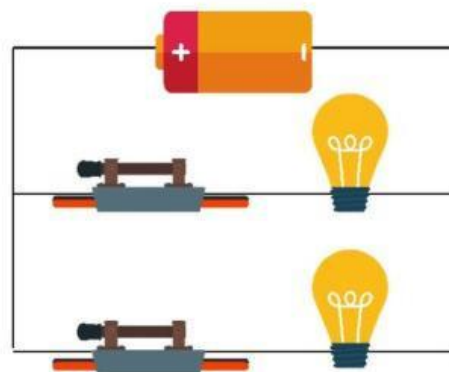

Litar Y



D) Pilih mentol yang akan menyala berdasarkan keadaan suis.

