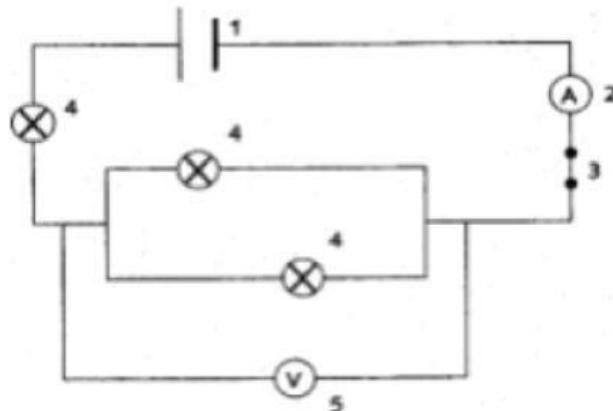


Circuitos elétricos - 9.º ano

Identifica cada um dos componentes, no circuito elétrico seguidamente apresentado, completando a legendada figura:



1. - _____
2. - _____
3. - _____
4. - _____
5. - _____

amperímetro

Interruptor fechado

voltímetro

Pilha ou gerador

lâmpada