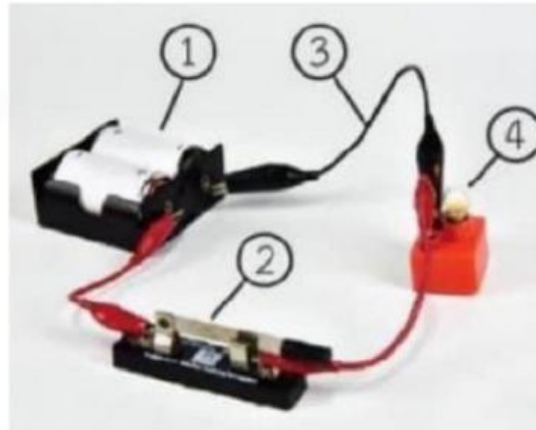


ใบงานเรื่องปริมาณทางไฟฟ้า



ชื่อ-นามสกุล..... ชั้น..... เลขที่.....

ตอนที่1 ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรอย่างง่าย
เติมให้ตรงกับหน้าที่ในอุปกรณ์นั้น



1. ถ่ายไฟฉายเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า
2. สวิตช์เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
3. สายไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
4. หลอดไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตอนที่2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. กระแสไฟฟ้า คือ.....
2. สัญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้าเขียนแทนด้วย.....และมีหน่วย.....
3. อุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าคือ.....
4. ความต่างศักย์ คือ.....
5. สัญลักษณ์ของความต่างศักย์เขียนแทนด้วย.....และมีหน่วย.....
6. อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์คือ.....