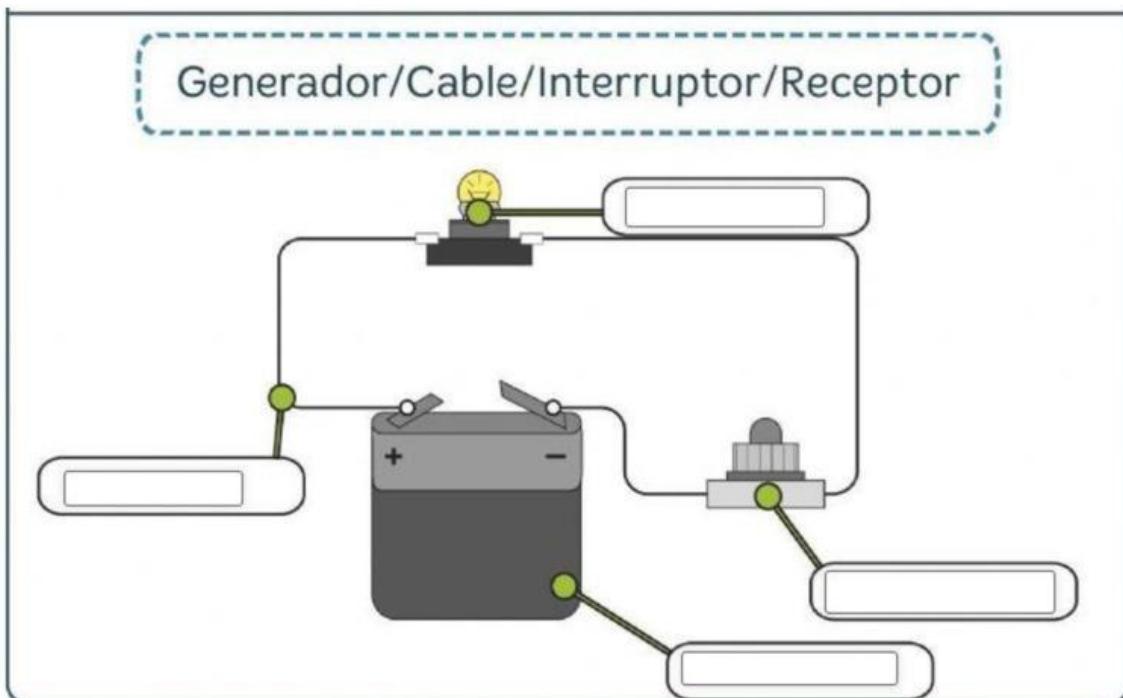




1. Completa los espacios con el nombre de los componentes del circuito eléctrico.



2. Completa el texto con la palabra que corresponda.

Los materiales pueden clasificarse como _____ o _____.

Los materiales _____ permiten que la corriente eléctrica circule a través de ellos.

Los materiales _____ no permiten que la corriente circule a través de ellos.



COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI IED
"Educación Integral Para Una Mejor Calidad De Vida."
Evaluación Tercer Periodo – Tecnología e informática
Docente Susana Gómez




3. Escoge la opción correcta según corresponda

	Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>		Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>
	Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>		Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>
	Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>		Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>
	Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>		Conductor <input type="checkbox"/> Aislante <input type="checkbox"/>



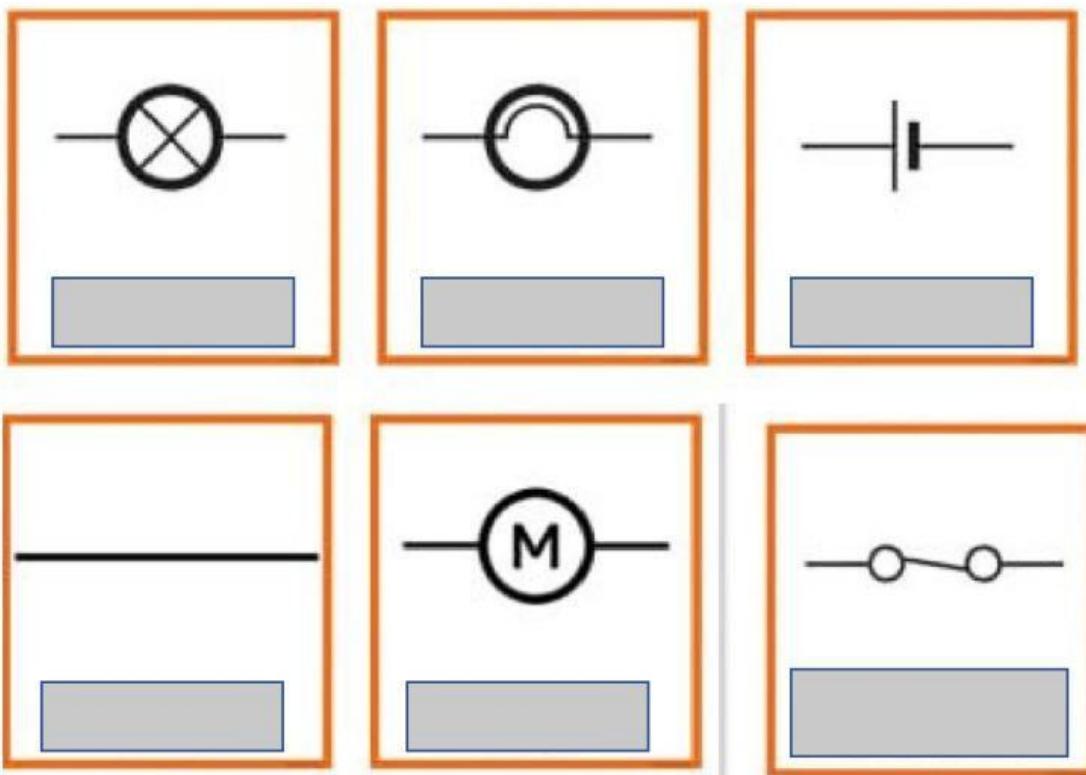4. Escribe el nombre que representa cada símbolo en el circuito eléctrico.



5. Escribe la respuesta correcta

Excel Columnas Celdas Filas

Programa informático que permite realizar tareas contables y financieras

Se ubican de forma horizontal

Estas se ubican de forma vertical

Intersección de una columna y una fila



COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI IED
"Educación Integral Para Una Mejor Calidad De Vida."
Evaluación Tercer Periodo – Tecnología e informática
Docente Susana Gómez



6. Escribe el nombre de las celdas según corresponda

	A	B	C	D	E	F
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						