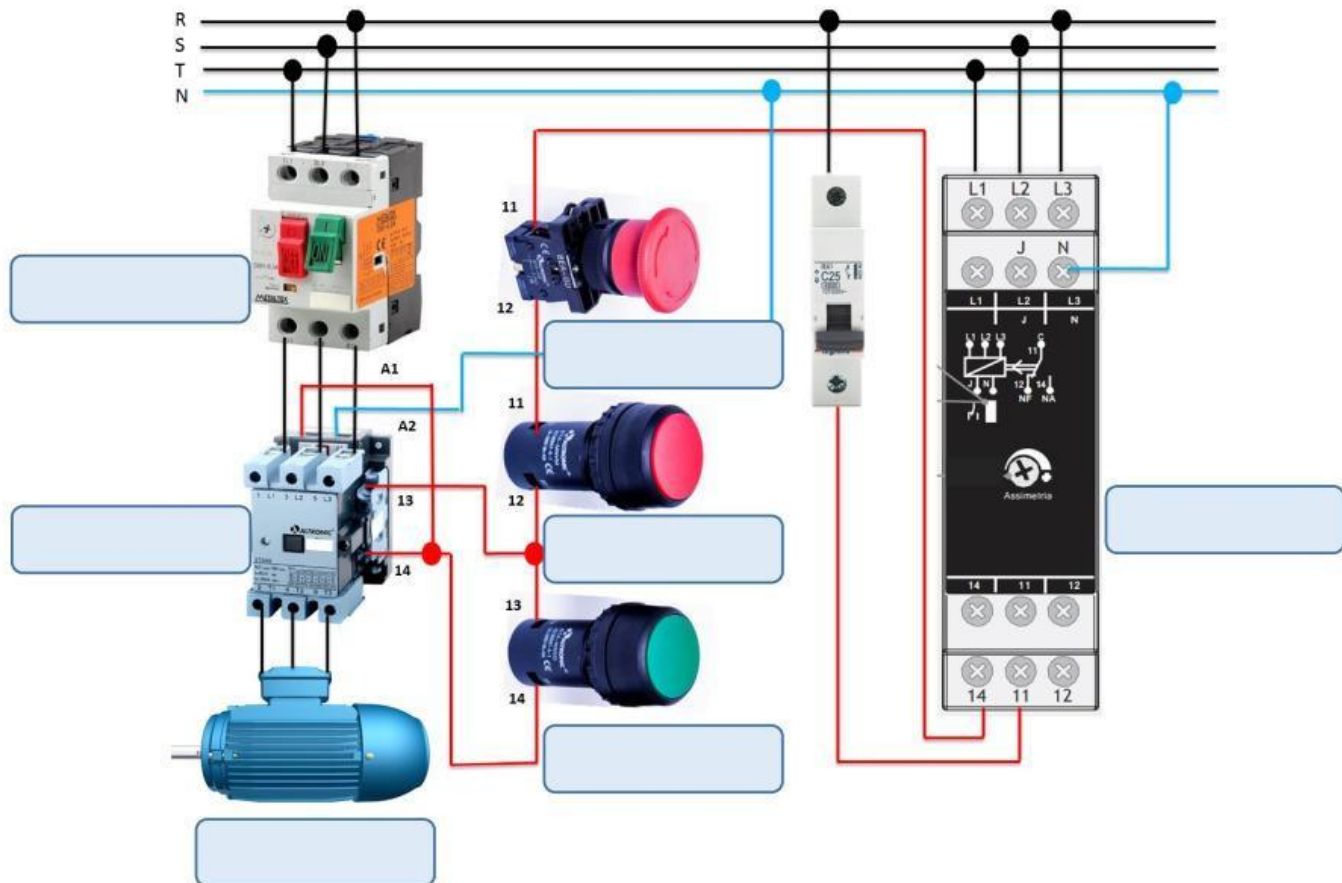


A figura representa um circuito (de comando e de potência) de um sistema trifásico de alimentação a um motor.

Faça a legenda dos seus constituintes principais, utilizando os termos seguintes, arrastando-os para os espaços em branco:



CONTATOR	RELÉ	MOTOR	BOTÃO ON	BOTÃO OFF
BOTÃO DE EMERGÊNCIA		DISJUNTOR-MOTOR		