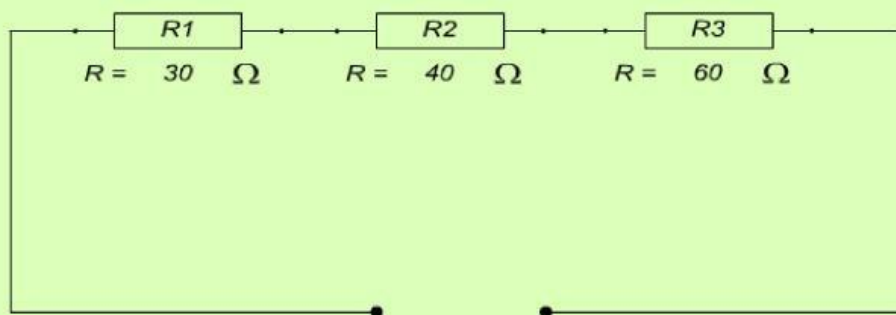


Resistencias equivalentes y resolución de circuitos con la ley de Ohm

$$30+40+60=130 \text{ ohmios}$$

Calcula a cuanto equivale este circuito y pulsa **COMPROBAR**.


¿ ?



$$1/80 + 1/90 = 0,0236 \text{ ohmios}$$


Calcula a cuanto equivale este circuito y pulsa **COMPROBAR**.

¿ ?

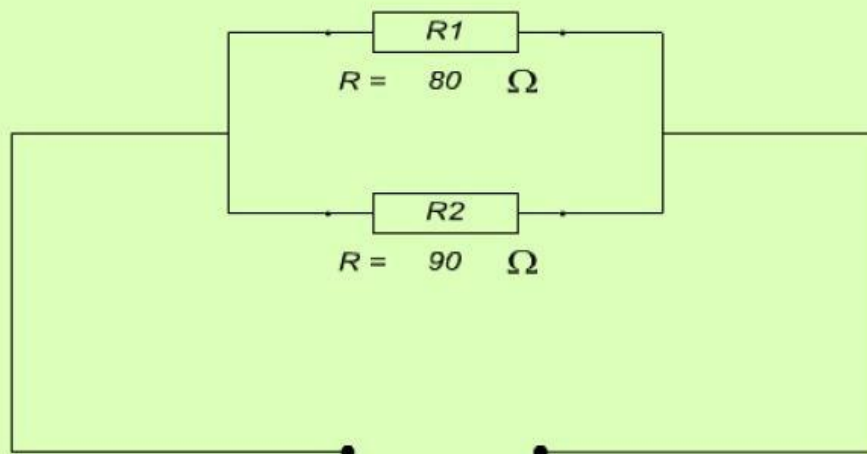


$$1/30 + 1/100 + 1/70 = 0.058$$

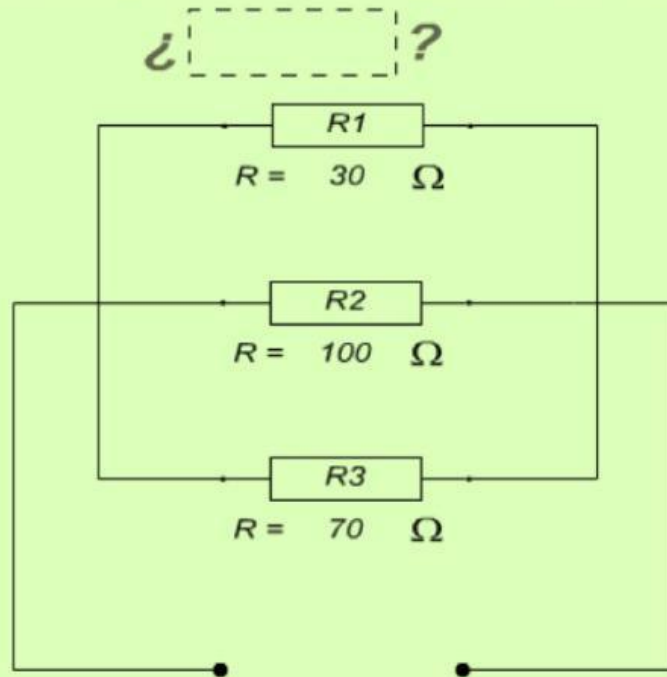Calcula a cuanto equivale este circuito y pulsa **COMPROBAR**.



$$1/100 + 1/60 = 0.027$$

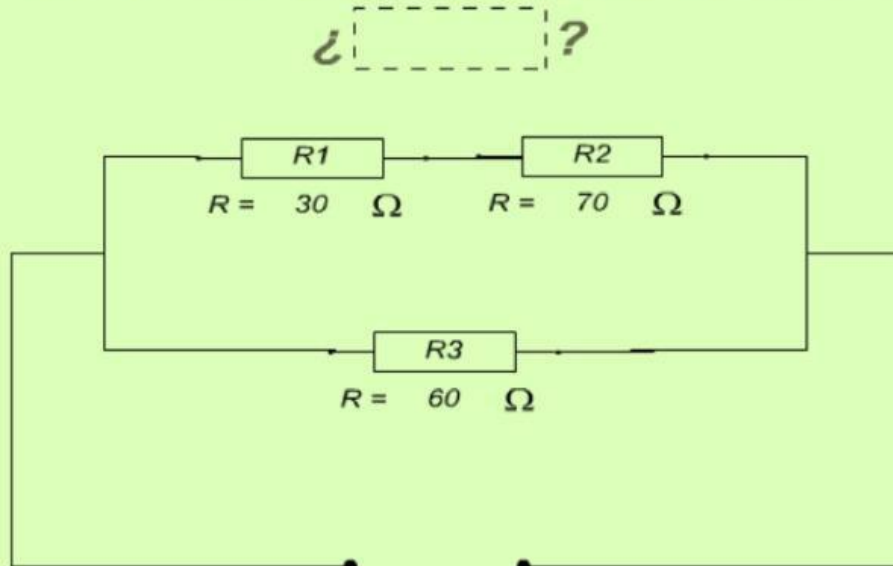Calcula a cuanto equivale este circuito y pulsa **COMPROBAR**.



$$1/50 + 1/100 + 30 = 30.03$$

Calcula a cuanto equivale este circuito y pulsa **COMPROBAR**.

¿ ?

