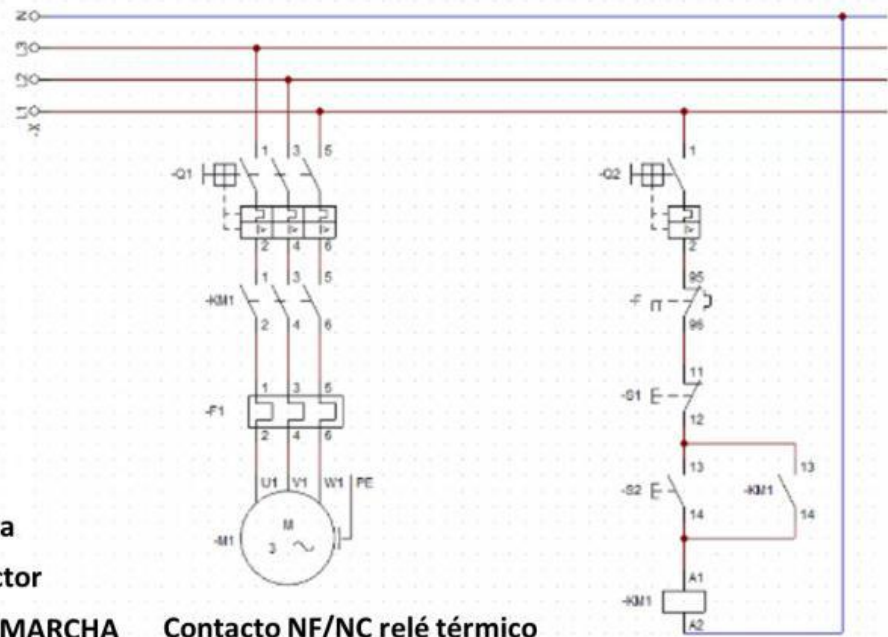


Identifique cada um dos equipamentos e seus componentes nos esquema de potência e de comando, do arranque direto de um motor trifásico.



- Motor

Botão PARAR

Disjuntor 3P

Disjuntor 1P
- Bobina

Contactor

Botão MARCHA

Relé térmico
- Contacto NF/NC relé térmico

Contacto realimentação NA/NO da bobina