
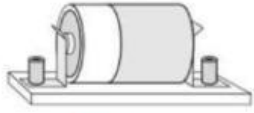


السؤال الأول: أصل يخط بين العنصر ودوره في الدّارة الكهربائيّة البسيطة :

| دور العنصر في الدّارة                   | العنصر                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● تُنقلُ الشّحنات الكهربائيّة عبْرَها   | ● <br>بطاريّة          |
| ● الأداة التي تستهلك الطّاقة من المصدّر | ● <br>أسلاك            |
| ● مصدر الطّاقة في الدّارة الكهربائيّة   | ● <br>مضباح كهربائيّ |

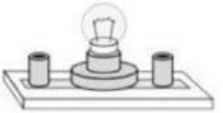السؤال الثاني: أحدّد الدّارة الكهربائيّة التي يُضيء المِضباح فيها ؟

