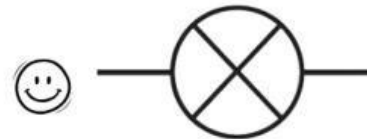


ชื่อ-สกุล.....ชั้น ม.3/..... เลขที่

ใบงาน เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและโยงเส้นให้ถูกต้อง ว 2.3 ม.3/6



คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำตอบให้ถูกต้อง

เมื่อนำหลอดไฟฟ้าไปต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 240 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.25 แอมแปร์ จงหาความต้านทานของหลอดไฟฟ้า

จากสมการ

$$V = IR$$

ตอบ หลอดไฟดวงนี้มีค่าความต้านทาน.....โอห์ม

