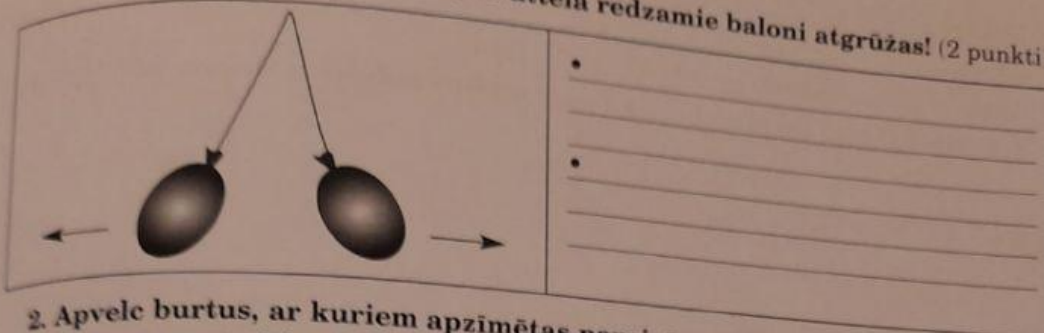



PĀRBAUDES DARBS ELEKTRĪBA

1. Uzraksti divus iemeslus, kāpēc attēlā redzamie baloni atgrūžas! (2 punkti)




2. Apvelc burtus, ar kuriem apzīmētas pareizās atbildes! (7 punkti)

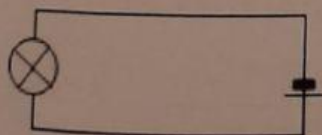
- 2.1. Kā sauc materiālu, caur kuru plūst elektriskā strāva?
- A. Izolators
 - B. Vadītājs
 - C. Elektroierīce
- 2.2. Kurš no nosauktajiem materiāliem ir vadītājs?
- A. Sudrabs
 - B. Plastmasa sudraba krāsā
 - C. Korķis
- 2.3. Kāpēc elektrības vadi ir pārklāti ar plastmasas slāni?
- A. Lai būtu glītāki
 - B. Lai palīdzētu strāvai plūst pa vadu
 - C. Lai novērstu strāvas noplūdi
- 2.4. Kurš no materiāliem ir izolators?
- A. Alumīnijs
 - B. Gumija
 - C. Zelts
- 2.5. Kāpēc izmanto vara vadus?
- A. Varš ir spožs
 - B. Varš nav magnētisks
 - C. Varš vada elektrību
- 2.6. Kurā no ķēdēm spuldzīte deg spožāk?



A.

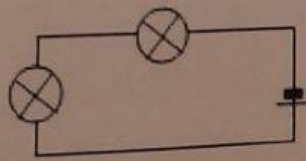


B.

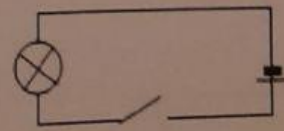


C.


- 2.7. Kurā ķēdē spuldzīte nedeg?

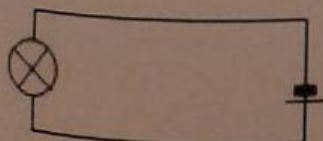

A.

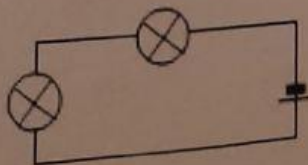

B.

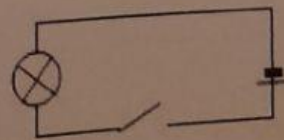

C.

3. Pabeidz teikumus! (4 punkti)


Balonu var elektriski uzlādēt, ja _____

Elektrība ir _____

Zibens ir _____


Sadzīves elektotīklā spriegums ir _____ volti.

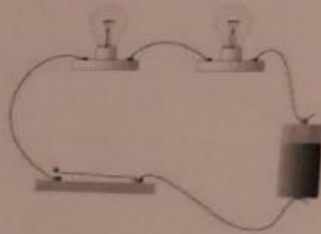4. Uzzīmē shēmu un pieraksti, kā sauc attēlos redzamos slēgumus! (8 punkti)



4.1.

Shēma

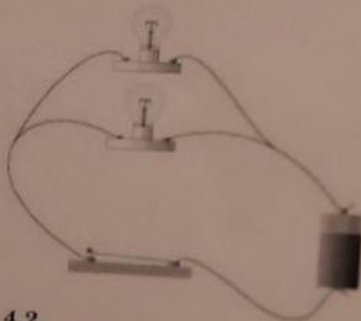


4.2.

Shēma

5. Aizpildi tabulu! (4 punkti)

Apraksts	Attēls	Apzīmējums
Vads		

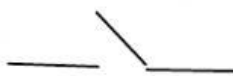

6. Ieraksti trūkstošo informāciju! (6 punkti)

Strāva elektriskajā ķēdē plūst tikai tad, ja ķēdē ir

..... Kad slēdzis ir atvērts, elektriskajā ķēdē

ir un

strāva Vadi ir pārklāti

ar, lai elektriskās

strāvas