



الاسم: _____	الصف: الخامس ()
ورقة عمل (03)	أسئلة إثرائية (2025/2024)
الوحدة الأولى	الدروس (2.1)
الدوائر الكهربائية	ما الدوائر الكهربائية؟

ملحوظة: التدريبات الإثرائية لا تغني عن أسئلة الكتاب المدرسي.

أولاً: الأسئلة الموضوعية:

1	ما وظيفة البطارية في الدائرة الكهربائية؟
A	مصدر الضوء
B	مصدر الطاقة
C	فتح وغلق الدائرة الكهربائية
D	توصيل أجزاء الدائرة ببعضها
2	ما وظيفة الجزء المبين بالشكل؟
A	مصدر الضوء
B	مصدر الطاقة
C	زيادة شدة التيار الكهربائي
D	غلق وفتح الدائرة الكهربائية
3	أي المكونات الكهربائية الآتية يُنتج صوت؟
A	بطارية
B	جرس كهربائي
C	مقاوم كهربائي
D	محرك كهربائي
4	ما وظيفة المصباح في الدائرة الكهربائية؟
A	مصدر الضوء
B	مصدر الطاقة
C	فتح وغلق الدائرة الكهربائية
D	توصيل أجزاء الدائرة ببعضها





5 ما المكون الذي يقوم بتوصيل أجزاء الدائرة ببعضها؟


- A السلك الكهربائي
B المصباح الكهربائي
C المفتاح الكهربائي
D الخلية الكهربائية

6 أي المكونات الكهربائية الآتية يدور لينتج حركة؟

- A بطارية
B جرس كهربائي
C مقاوم كهربائي
D محرك كهربائي

ثانياً: الأسئلة المقالية:

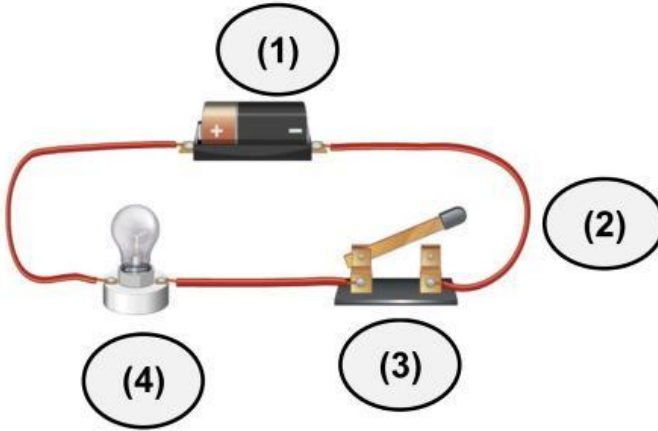1- اكتب الاسم الصحيح لكل من مكونات الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل أدناه.



.....	الجزء (1)
.....	الجزء (2)
.....	الجزء (3)
.....	الجزء (4)

2- اذكر وظيفة كلا من (المفتاح الكهربائي – الأسلاك الكهربائية)

وظيفة المفتاح الكهربائي:

وظيفة الأسلاك الكهربائية: