



ใบงาน ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

ชื่อ..... เลขที่..... ชั้น.....

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมความหมายและจับคู่ภาพส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

สวิตช์ไฟฟ้า

ฟิวส์

หลอดไฟ

สายไฟ


การต่อแบบขนาน

การต่อแบบอนุกรม

1.



2.

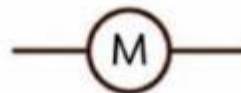


3.



4.



5.

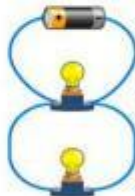

เอ๊ะ... ทำยังไงนะ

6.



LIVEWORKSHEETS

