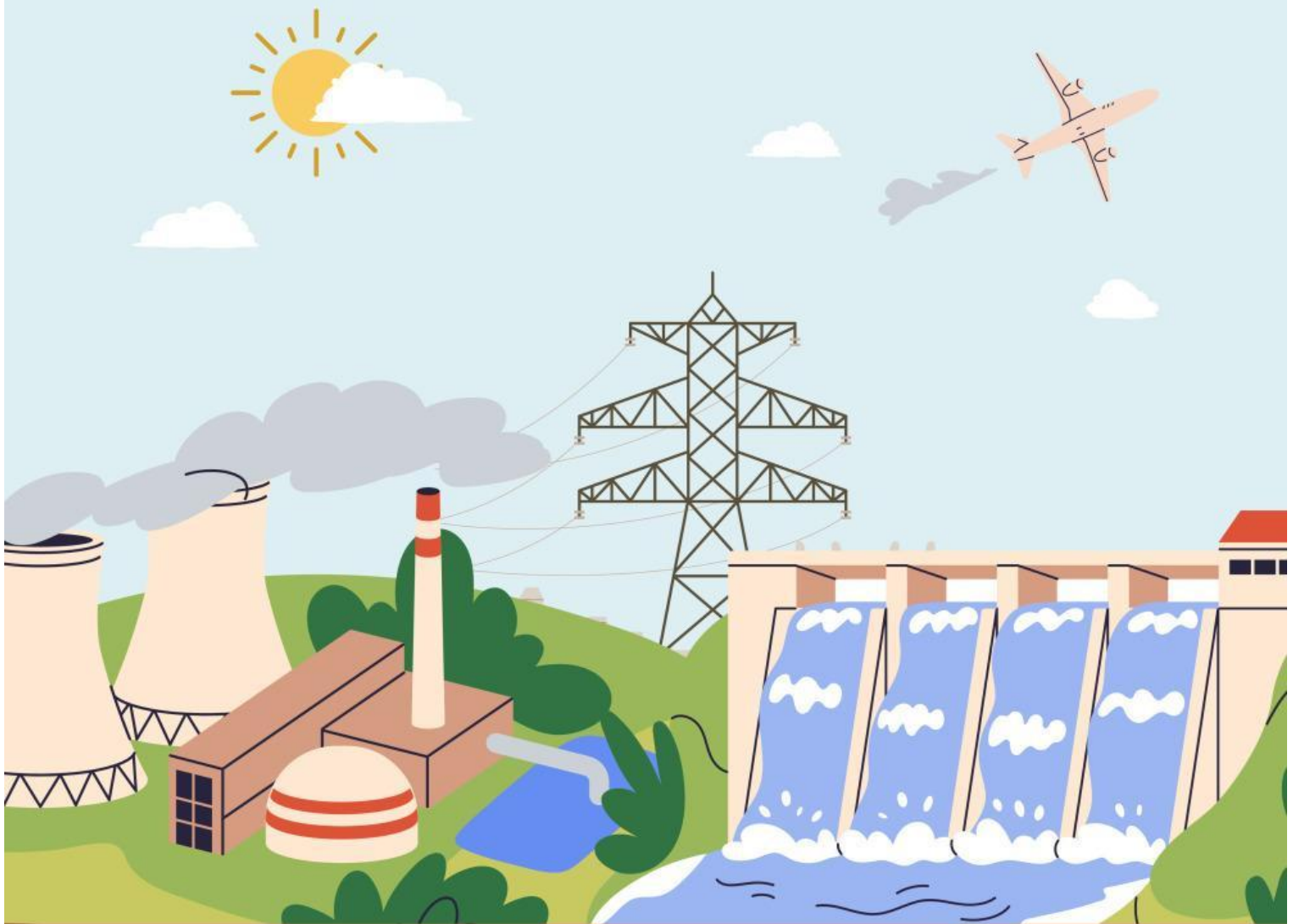



LKPD

Rangkaian Arus Bolak Balik

Nama: _____

Kelas: _____










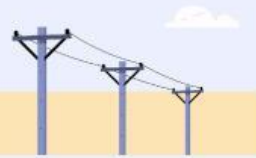


Petunjuk Pengisian LKPD

- Baca dan diskusikan materi tentang rangkaian arus bolak balik
- Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada LKPD
- Buatlah kesimpulan hasil kegiatan berdasarkan data kegiatan yang telah kamu lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran
- Untuk Mengirim jawaban Klik Finish

2. Tujuan Pembelajaran

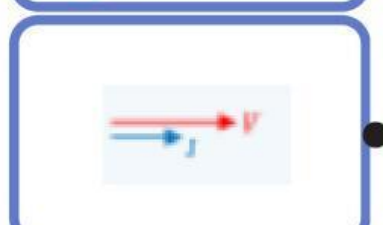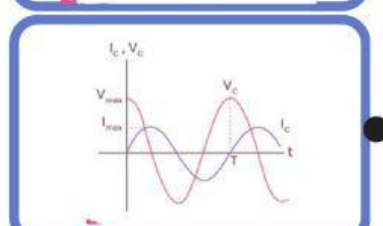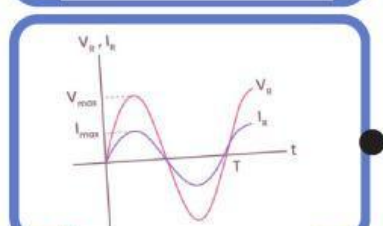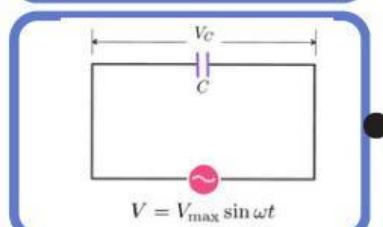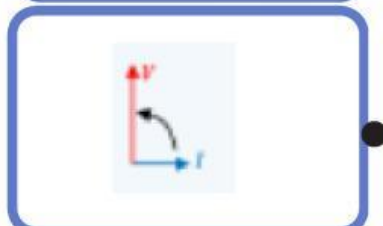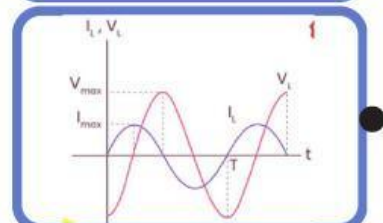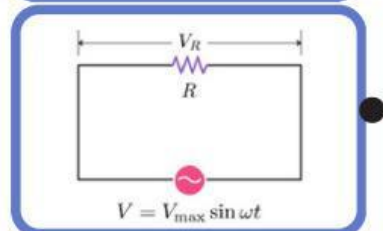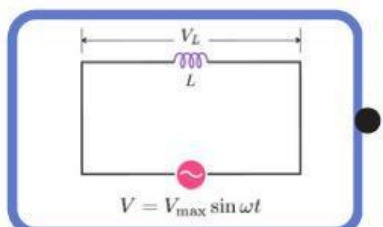- a. Menggambar grafik rangkaian resistif, induktif dan kapasitif
- b. Membedakan rangkaian resistif, induktif dan kapasitif dalam rangkaian arus bolak-balik



Rangkaian Resistor Murni

Rangkaian Induktor Murni

Rangkaian Kapasitor Murni

Grafik Resistor Murni

Grafik Induktor Murni

Grafik Kapasitor Murni

Diagram Fasa Induktor Murni

Diagram Fasa Resistor Murni

Diagram Fasa Kapasitor Murni