

1. Indiqueu quina és la funció de sortida dels següents circuits

$$A * B + \overline{C}$$







$$\overline{A} * B * \overline{C}$$

$$A * \overline{B} + \overline{A} * B$$


$$A * \overline{B} + \overline{D}$$

$$(B + C) * (\overline{B} * A)$$

$$A * B + C$$

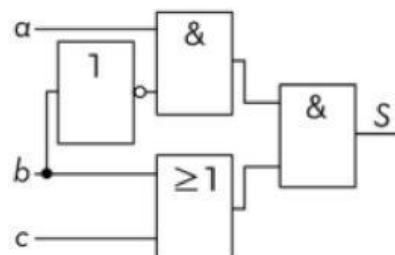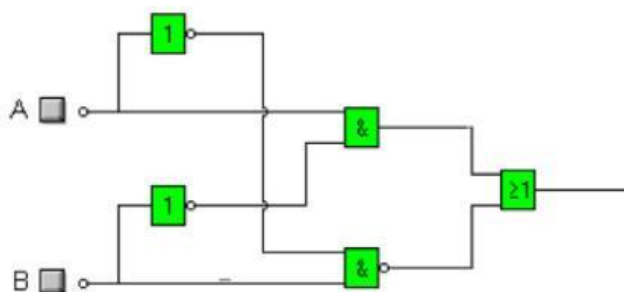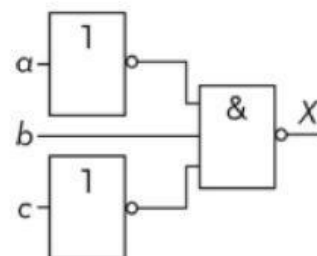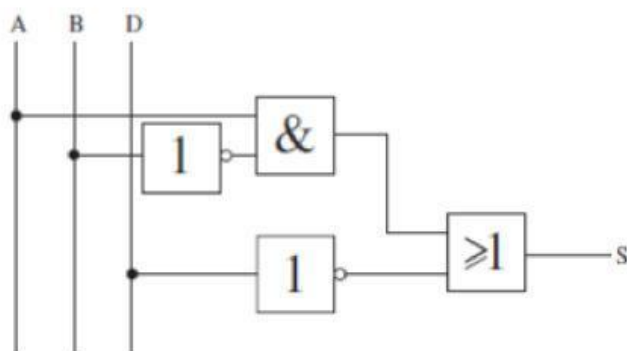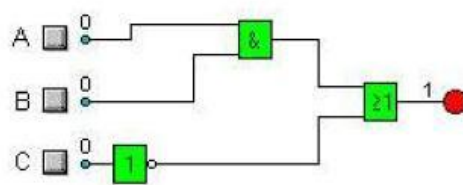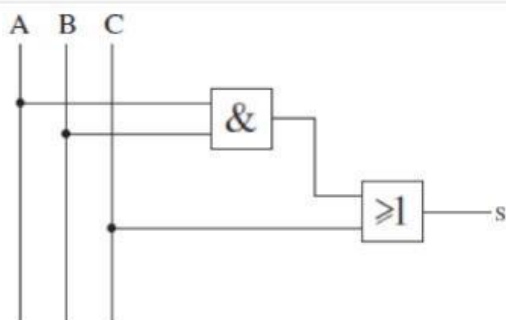

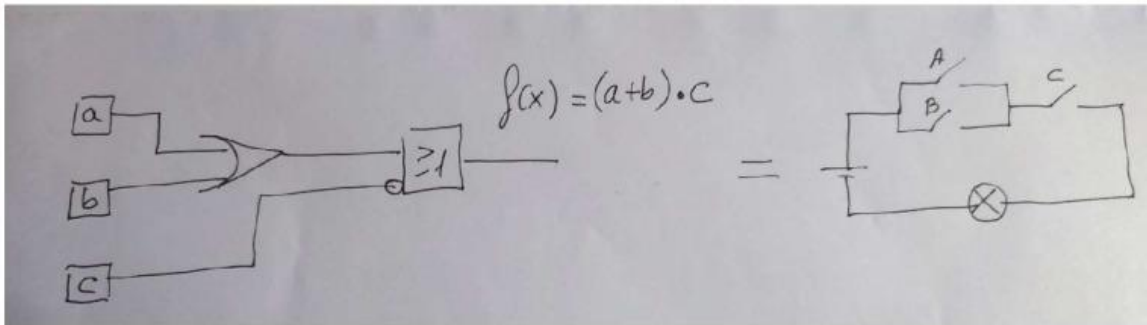2. En el següent circuit podem observar errors ?



- a) No es veu cap error
- b) Un error el podem veure en els símbols utilitzats ja que es fa servir dues simbologies diferents
- c) Veiem un altre error en les entrades
- d) Veiem un altre error en la negació d'una de les entrades ja que en la funció no apareix