

3. Khoanh vào từ Đúng hoặc Sai với các phát biểu dưới đây.

Phát biểu	Đánh giá	
	Đúng	Sai
1. Mạch điện đơn giản gồm có nguồn điện, dây nối, công tắc và các thiết bị điện tiêu thụ năng lượng điện	Đúng	Sai
2. Quy ước chiều dòng điện trong mạch điện là chiều từ cực âm của nguồn điện qua dây nối và các dụng cụ tiêu thụ năng lượng điện tới cực dương của nguồn điện.	Đúng	Sai
3. Cầu chì, cầu dao tự động, role có tác dụng bảo vệ mạch điện, chuông điện có tác dụng phát tín hiệu bằng âm thanh.	Đúng	Sai
4. Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua, đó là tác dụng phát sáng của dòng điện	Đúng	Sai
5. Dòng điện có thể làm đèn điện phát sáng, đó là tác dụng nhiệt của dòng điện.	Đúng	Sai
6. Dòng điện chạy qua dung dịch điện phân có thể tách các chất khỏi dung dịch, đó là tác dụng hoá học của dòng điện.	Đúng	Sai
7. Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật.	Đúng	Sai