

Nombre _____

Fecha: _____

Símbolos de un circuito

Mira las figuras y escribe el nombre de cada pieza

Batería	resistencia	circuito cerrado
AC Tensión	toma de tierra	circuito abierto
DC Tensión	corriente	encendido

 	 	
 	 	
 	 	