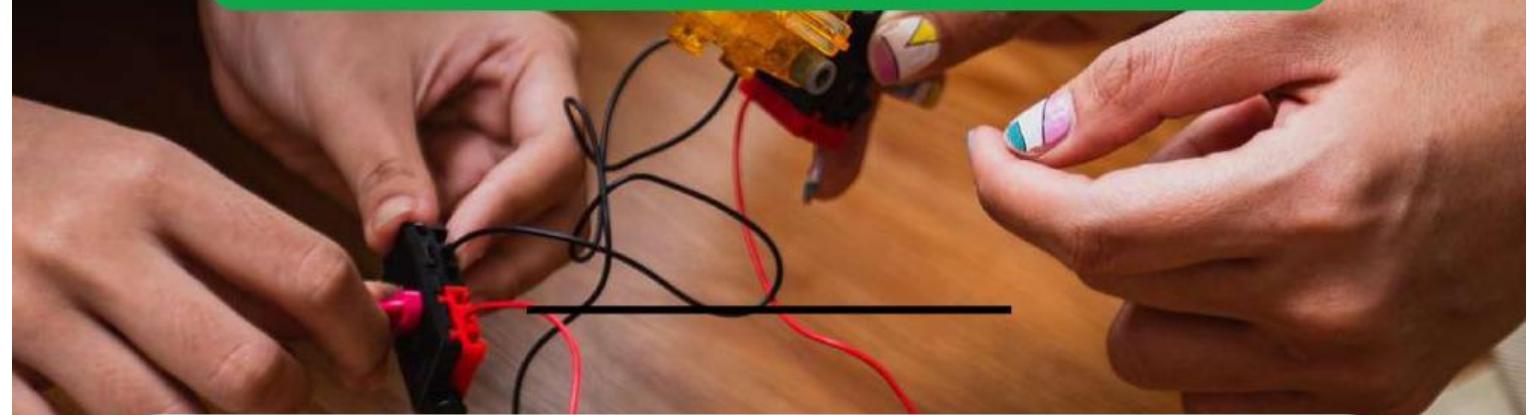


E-LKPD FISIKA

Bab Listrik Dinamis rangakaian seri pararel



“

KELAS : _____

KELOMPOK : _____

NAMA : 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

”

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha ESA yang sudah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan E-LKPD ini dengan baik.

E-LKPD ini dibuat untuk membantu dalam proses pembelajaran agar siswa lebih mudah dalam mengerjakan praktikum.

Penulis menyadari bahwa E-LKPD masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga E-LKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Capaian Pembelajaran.....	4
Tujuan E-LKPD.....	5
Kegiatan Pembelajaran.....	6
Daftar Pustaka.....	12

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor kedalam kinematika dan dinamika gerak partikel, usaha dan energi, fluida dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan prinsip dan konsep energi kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan (baik statis maupun dinamis) dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi, menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang elektromagnetik dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai besaran fisis pada teori relativitas khusus, gejala kuantum dan menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Peserta didik mampu memberi penguatan pada aspek fisika sesuai dengan minat untuk ke perguruan tinggi yang berhubungan dengan bidang fisika. Melalui kerja ilmiah juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar pancasila khususnya mandiri, inovatif, bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong.

//

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menganalisis rangkaian listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

Menganalisis rangkaian listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

//

A

Tujuan



Peserta didik mampu menjelaskan konsep Hukum Kirchoff I tentang rangkaian listrik

1**2**

Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan pada suatu rangkaian listrik

3


Peserta didik mampu menyiapkan alat yang digunakan untuk merakit rangkaian seri pararel

4

Peserta didik mampu membuat rangkaian listrik seri pararel dengan sederhana

5

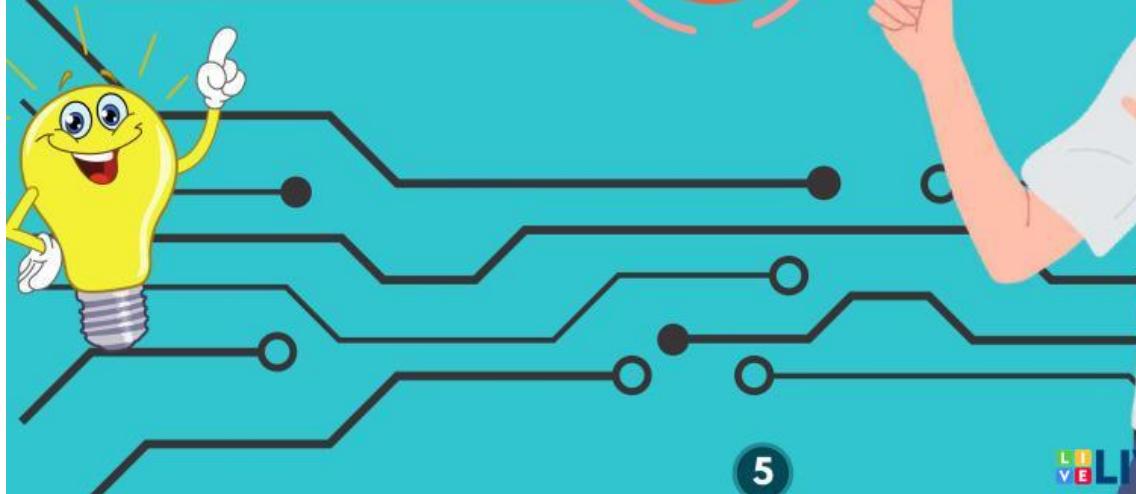Peserta didik mampu membedakan rangkaian listrik seri dan pararel




B

MATERI



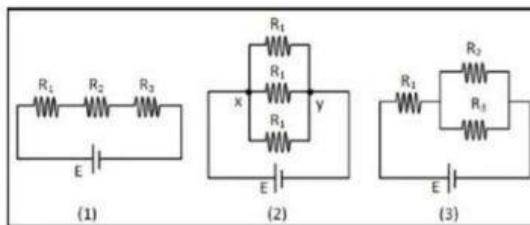Ada berbagai cara merangkai alat-alat listrik. Alat-alat listrik dapat dirangkai secara seri dan pararel. Rangkaian seri adalah rangkaian dimana tidak terdapat percabangan, sedangkan pada rangkaian pararel akan ditemukan percabangan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan 3 hambatan yang dirangkai dengan berbagai cara sebagai berikut.



Perhatikan gambar (1) diatas. Apakah kalian dapat menemukan cabang? Ya benar. Tidak ada cabang pada rangkaian tersebut. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian seri. Karena tidak bercabang maka kuat arus (I) yang melewati masing-masing hambatan adalah sama. Hambatan total rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja.

$$R_{\text{total-seri}} = R_1 + R_2 + R_3$$

Pada gambar (2) ditemukan cabang pada titik x dan y. Oleh karena itu arus yang keluar dari baterai akan pisah menjadi 3 cabang yang melewati R_1 , R_2 , dan R_3 . Tiga cabang arus ini akan berkumpul lagi di titik y. Rangkaian dimana terdapat percabangan di dalamnya disebut rangkaian pararel. Hambatan total rangkaian pararel seperti gambar dirumuskan sebagai berikut.


$$\frac{1}{R_{\text{total-Pararel}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Karena memiliki percabangan, tentu saja kuat arus yang melewati masing-masing resistor tidak sama. Pada rangkaian berlaku hukum Kirchoff 1 yaitu jumlah arus listrik yang memasuki percabangan sama dengan arus listrik yang keluar dari percabangan.

$$\Sigma I_{\text{masuk}} = \Sigma I_{\text{keluar}}$$

Bagaimana dengan rangkaian gambar (3)? Apakah jenis rangkaian pada gambar tersebut? rangkaian tersebut merupakan campuran dari rangkaian seri dan pararel. Resistor R_2 dan R_3 dirangkai secara pararel, kemudian salah satu ujungnya dirangkai secara seri dengan R_1 .

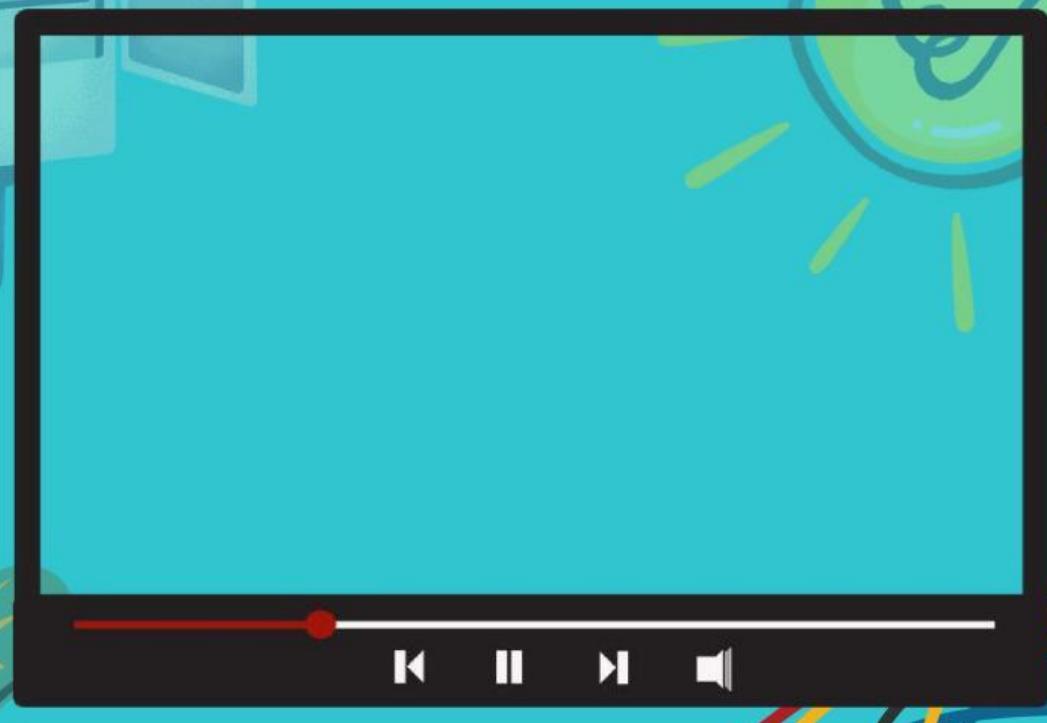Perhatikan video dibawah ini terkait dengan listrik dinamis.



Siapkan alat dan bahan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. kabel | 7. kardus |
| 2. 4 baterai 1,5V | 8. cutter |
| 3. holder baterai | 9. gunting |
| 4. 3 bohlam 2,5V | 10. lem |
| 5. saklar kecil | 11. multimeter |
| 6. stick es krim | |



IKUTILAH PROSEDUR DAN LANGKAH-LANGKAH DIBAWAH INI BERSAMA KELOMPOKMU



PROSEDUR DAN LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN

- 1. Siapkan alat dan bahan seperti yang sudah tertulis diatas.**
- 2. Kemudian buatlah miniatur bangunan atau kontruksi dari stick es krim atau kardus.**
- 3. Susunlah rangkaian listrik seri pararel secara sederhana.**
- 4. Gabungkan miniatur bangunan atau kontruksi dengan rangkaian listrik seri pararel yang sudah dirakit, sehingga seperti menjadi penerangan untuk miniatur.**
- 5. Amati rangkaian listrik tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah.**



CARI DAN HITUNGLAH TEGANGAN (V) DAN
KUAT ARUS (I) DIDALAM RANGKAIAN KALIAN




No	Rangkaian	Tegangan (V)	Kuat Arus (I)
1	Seri		
2	Pararel		
3	Seri pararel		

PERTANYAAN

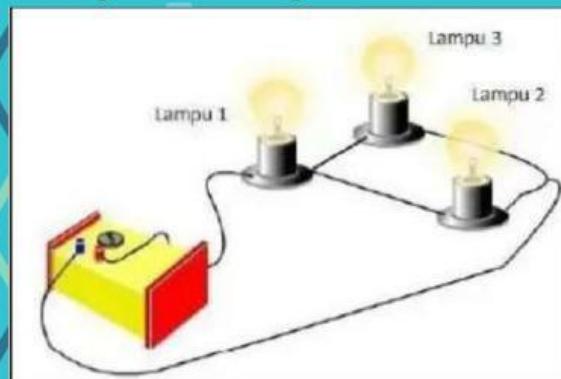1. Apakah besar kecilnya nilai sebuah hambatan mempengaruhi nyala terang redupnya sebuah lampu _____
2. Apakah yang terjadi jika nilai hambatan lebih besar dari pada nilai arus _____
3. Bagaimana perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian pararel _____



Perhatikan gambar rangkaian listrik dibawah ini.



“

Berilah jawaban “Benar” atau “Salah” pada pertanyaan berikut ini.

1. Bila lampu 1 putus, maka lampu 2 dan 3 akan padam.....
2. Bila lampu 2 putus, maka lampu 1 dan 3 akan padam.....
3. Bila lampu 3 putus, maka lampu 1 dan 2 akan padam.....

”

KESIMPULAN



MENGKOMUNIKASIKAN

Setelah hasil proyek dan diskusi kalian telah selesai, kemudian presentasikan hasil kerja kelompok kalian tersebut di depan kelas.



“ DAFTAR PUSTAKA

Giancoli, Douglas C. 2001. *Fisika Jilid I (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Tipler, P.A. 1998. *Fisika untuk Sains dan Teknik-Jilid I*. Jakarta: Erlangga.

BIOGRAFI PENULIS

Lahir di Kediri, 28 Maret 2000
Alamat : Dusun Gelaran Desa
Dungus Kecamatan Kunjang
Kabupaten Kediri.

Saat ini merupakan
Mahasiswa Fakultas Ilmu
Pendidikan Fisika Universitas
KH. A.Wahab Hasbullah.



Elektronik Lembar Kerja Peerta Didik (E-LKPD)
berbasis pendekatan kontruktivistik ini disusun
sebagai bahan ajar untuk kelas XII SMA/MA.

Semoga Elektronik Lembar Kerja Peseta Didik (E-LKPD)
ini bermanfaat serta menambah ilmu
pengetahuan tentang materi Listrik Dinamis
Rangkaian Seri Pararel bagi pembaca khususnya
siswa kelas XII SMA/MA.